



6장 SINGLE-STAGE INTEGRATED-CIRCUIT AMPLIFIERS,
전자회로

4차시

능동부하 CS/CE 증폭기



능동부하 CS/CE 증폭기

공통 소스 회로


- drain 저항 R_D 를 전류전원 I (PMOS)로 대체한 능동부하 증폭기

$$R_i = \infty$$

$$A_{vo} = -g_m r_o$$

$$R_o = r_o$$

$$A_0 = g_m r_o$$

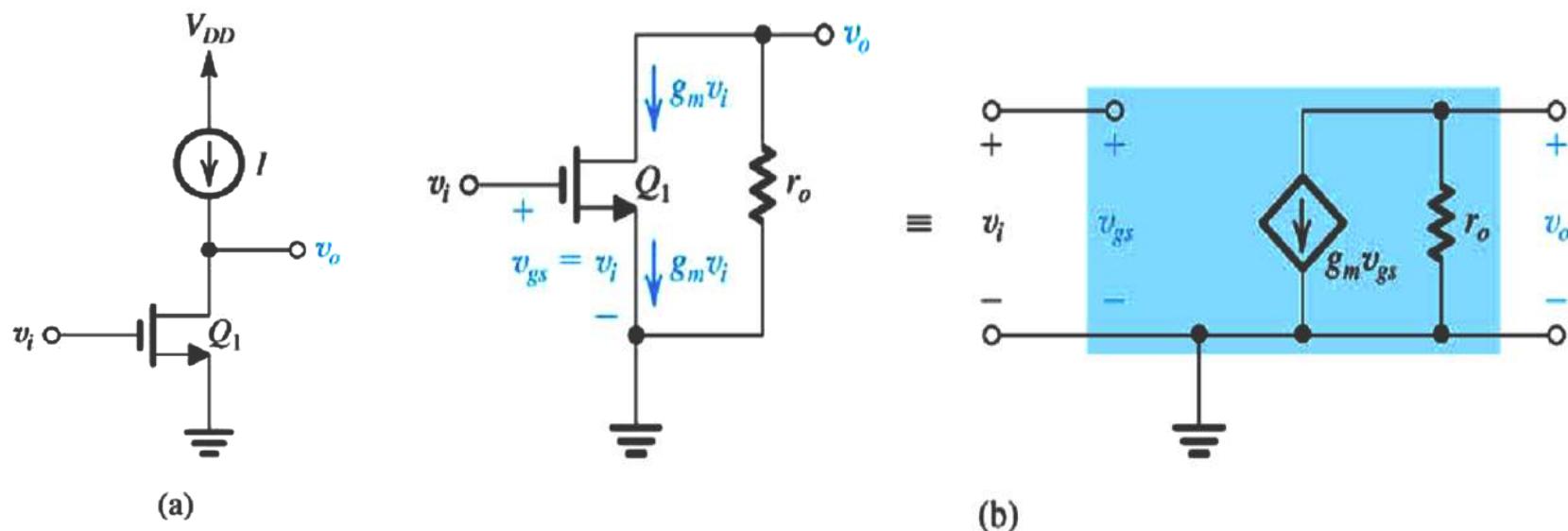



능동부하 CS/CE 증폭기

공통 소스 회로


- Q2, Q3를 이용한 current mirror 능동부하

- Q2의 증분 저항


$$r_{o2} = \frac{|V_{A2}|}{I_{REF}}$$

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$
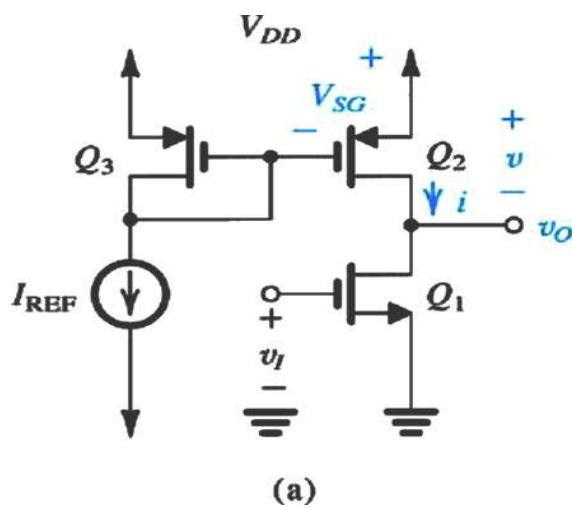
$$A_v = -\left(g_m r_{o1}\right) \frac{r_{o2}}{r_{o2} + r_{o1}} = -g_m (r_{o1} \square r_{o2})$$



(a)

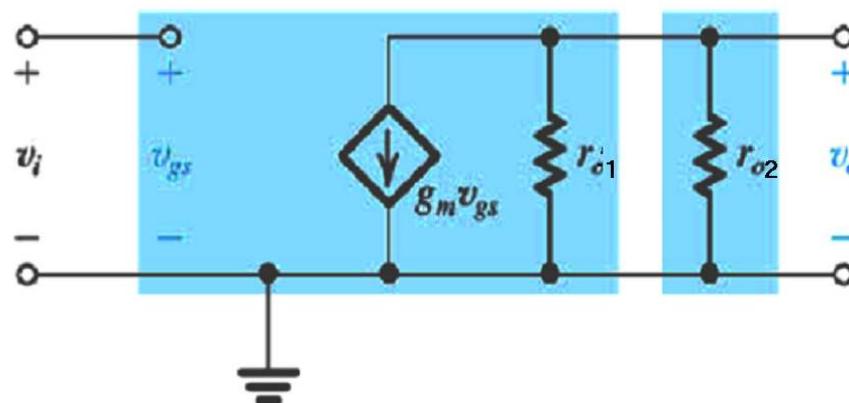



능동부하 CS/CE 증폭기

공통 소스 회로


- drain 저항 R_D 를 전류전원 I (PMOS)로 대체한 능동부하 증폭기

$$R_i = \infty$$



$$A_{vo} = -g_m r_o$$

$$R_o = r_o$$

$$A_0 = g_m r_o$$

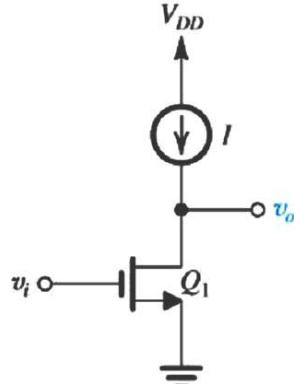

(a)

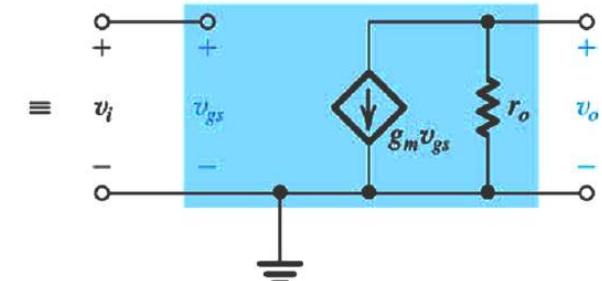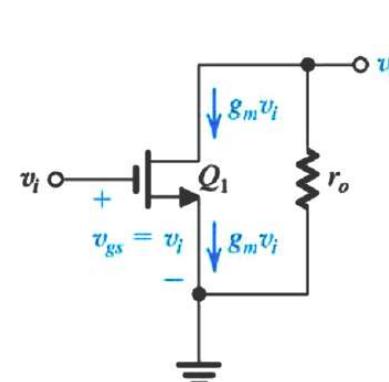

(b)


- Q2, Q3를 이용한 current mirror 능동부하

- Q2의 증분저항


$$r_{o2} = \frac{|V_{A2}|}{I_{REF}}$$

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$
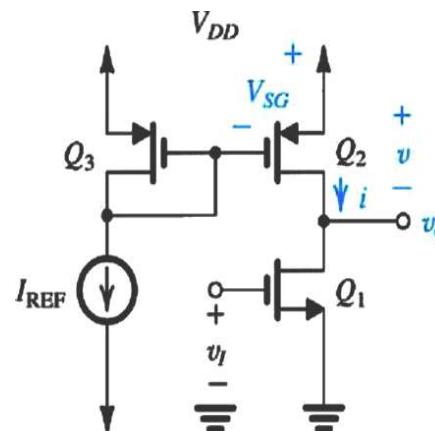
$$A_v = -\left(g_{m1} r_{o1}\right) \frac{r_{o2}}{r_{o2} + r_{o1}} = -g_{m1} (r_{o1} \square r_{o2})$$





(a)

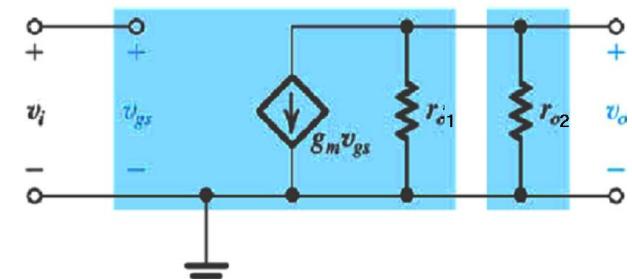





능동부하 CS/CE 증폭기

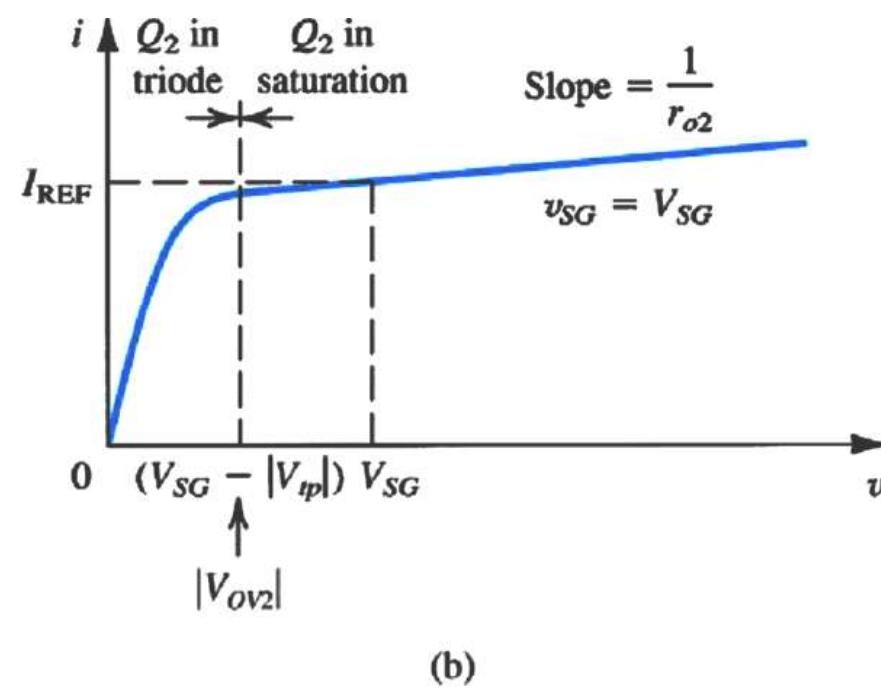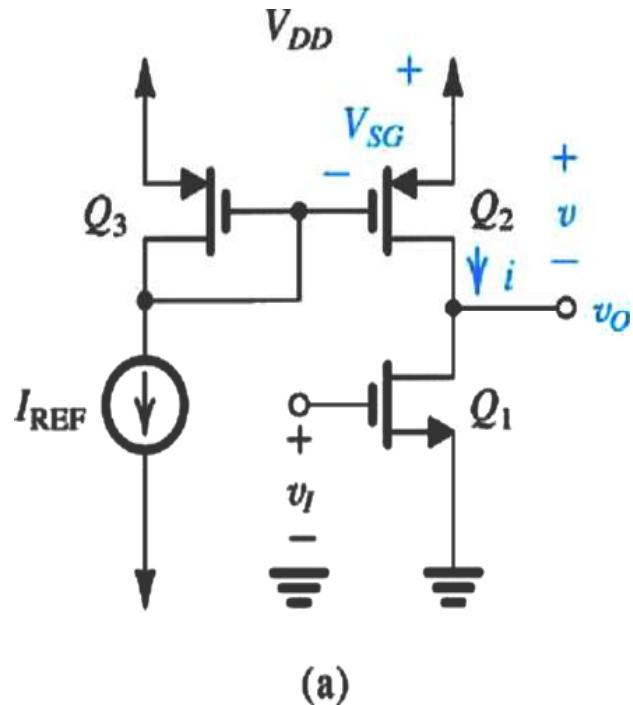





능동부하 CS/CE 증폭기

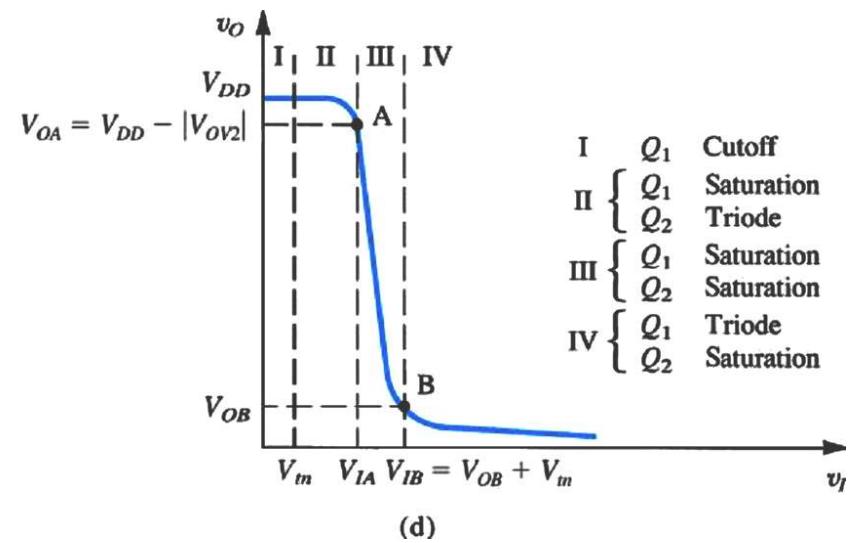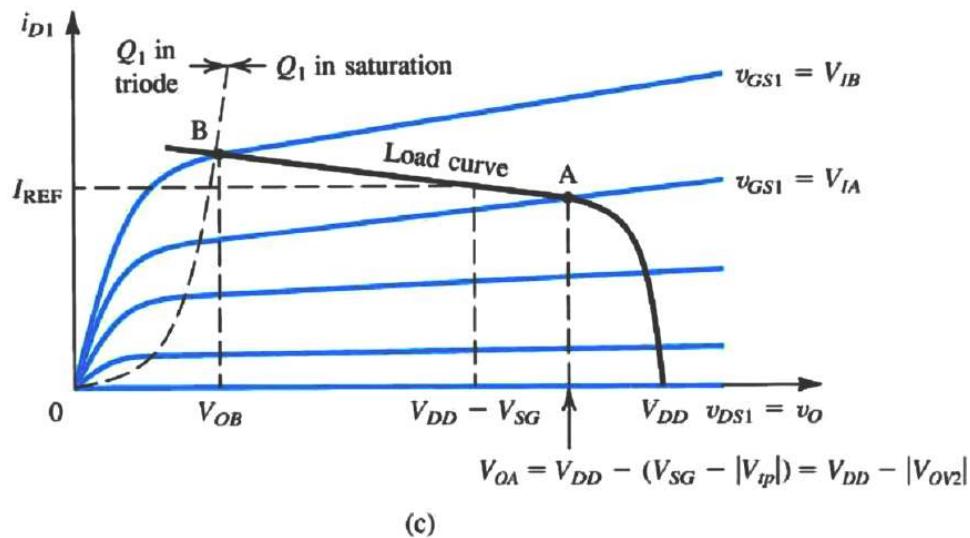


능동부하 CS/CE 증폭기

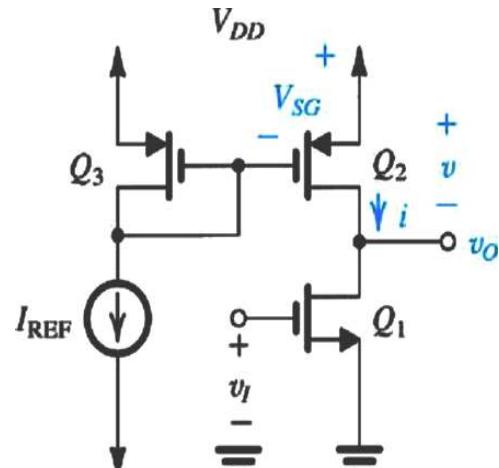


(a)

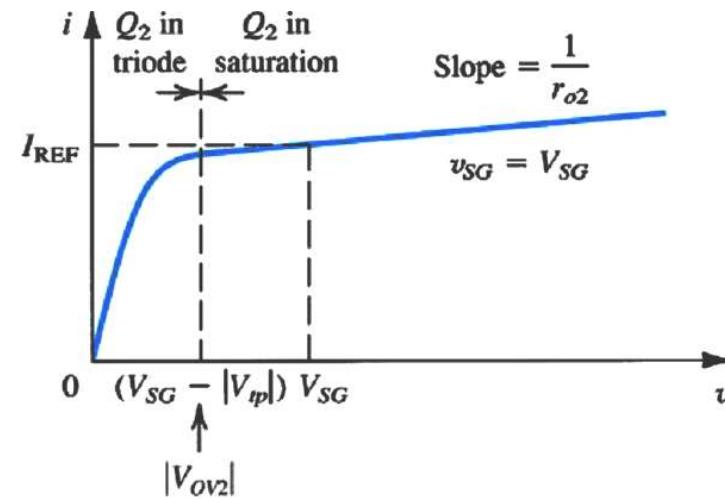

(b)

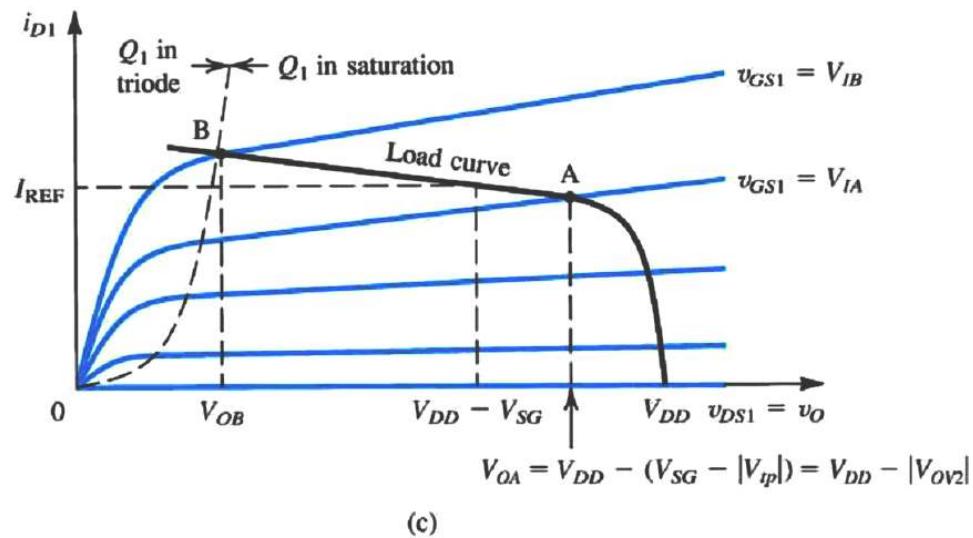

(c)

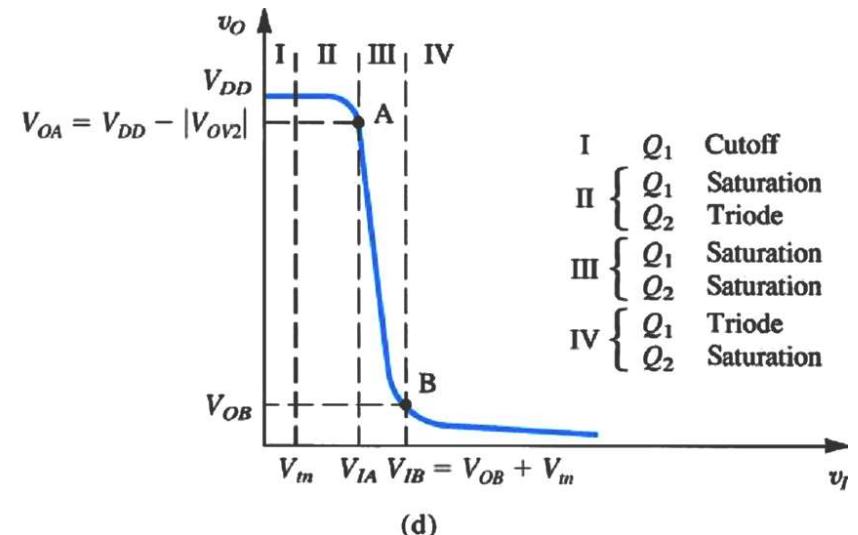

(d)



능동부하 CS/CE 증폭기


EX 6.8 $V_{DD}=3V$, $V_{tn}=|V_{tp}|=0.6V$, $k_n'=200\mu A/V^2$, $k_p'=65\mu A/V^2$. $L=0.4\mu m$, $W=4\mu m$, $V_{An}=20V$, $|V_{ap}|=10V$, $I_{REF}=100\mu A$. $A_v=?$

$$g_{m1} = \sqrt{2k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_1 I_{REF}} = \sqrt{2 \times 200 \times \frac{4}{0.4} \times 100} = 0.63 \text{ mA/V}$$

$$r_{o1} = \frac{V_{An}}{I_{D1}} = \frac{20V}{0.1mA} = 200k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{V_{Ap}}{I_{D2}} = \frac{10V}{0.1mA} = 100k\Omega$$
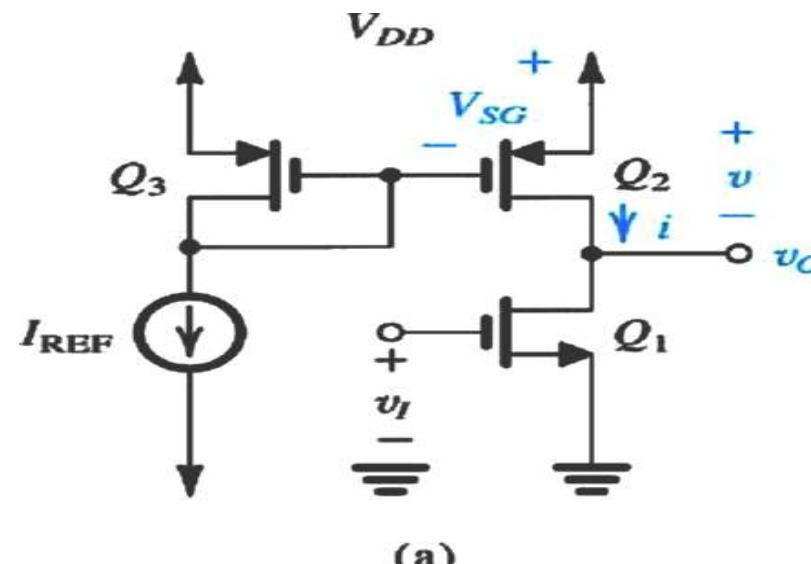
$$A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2}) = -0.63(\text{mA/V}) + (200 \parallel 100)(\text{k}\Omega) = -42 \text{ V/V}$$



(a)



능동부하 CS/CE 증폭기

EX 6.8 $V_{DD}=3V$, $V_{tn}=|V_{tp}|=0.6V$, $k_n'=200\mu A/V^2$, $k_p'=65\mu A/V^2$. $L=0.4\mu m$, $W=4\mu m$, $V_{An}=20V$, $|V_{ap}|=10V$, $I_{REF}=100\mu A$. $A_v=?$


- $I_D=I_{REF}=100\mu A$ 가 되는 Q2, Q3의 V_{SG}

$$I_D = \frac{1}{2} k_p' \left(\frac{W}{L} \right) \left(V_{SG} - |V_{tp}| \right)^2 \left(1 + \frac{V_{SD}}{|V_{Ap}|} \right)$$

$$100 = \frac{1}{2} \times 65 \left(\frac{4}{0.4} \right) |V_{ov3}|^2 \left(1 + \frac{0.6 + |V_{ov3}|}{10} \right)$$

$$0.29 = |V_{ov3}|^2 \left(1 + 0.09 |V_{ov3}| \right) \quad |V_{ov3}| = 0.53 V$$

$$V_{SG} = 0.6 + 0.53 = 1.13 V$$

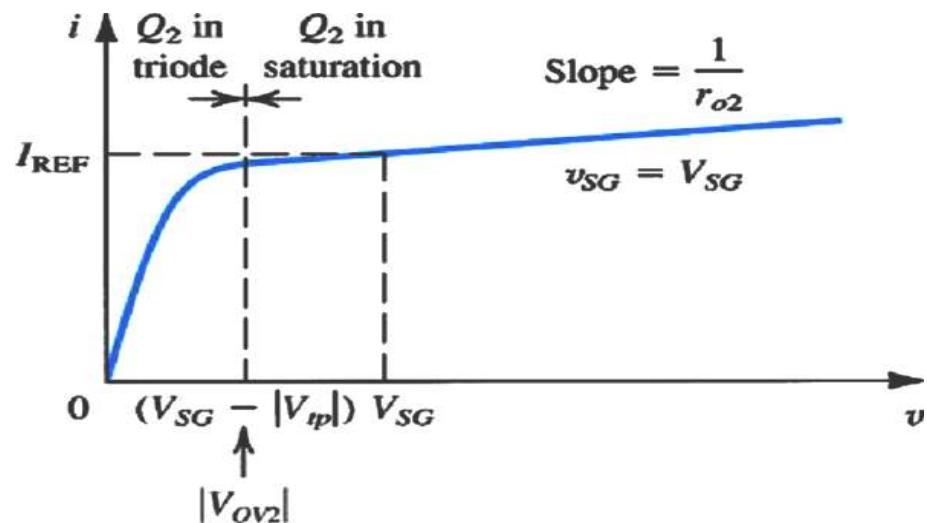

(b)



능동부하 CS/CE 증폭기

EX 6.8 $V_{DD}=3V$, $V_{tn}=|V_{tp}|=0.6V$, $k_n'=200\mu A/V^2$, $k_p'=65\mu A/V^2$. $L=0.4\mu m$, $W=4\mu m$, $V_{An}=20V$, $|V_{ap}|=10V$,

$$I_{REF}=100\mu A . A_v=?$$

$$g_{m1} = \sqrt{2k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_1 I_{REF}} = \sqrt{2 \times 200 \times \frac{4}{0.4} \times 100} = 0.63 \text{ mA/V}$$

$$r_{o1} = \frac{V_{An}}{I_{D1}} = \frac{20V}{0.1mA} = 200k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{V_{Ap}}{I_{D2}} = \frac{10V}{0.1mA} = 100k\Omega$$

$$A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2}) = -0.63(\text{mA/V}) + (200 \parallel 100)(\text{k}\Omega) = -42 \text{ V/V}$$


- $I_D=I_{REF}=100\mu A$ 가 되는 Q2, Q3의 V_{SG}

$$I_D = \frac{1}{2} k_p' \left(\frac{W}{L}\right)_3 \left(V_{SG} - |V_{tp}|\right)^2 \left(1 + \frac{V_{SD}}{|V_{Ap}|}\right)$$


$$100 = \frac{1}{2} \times 65 \left(\frac{4}{0.4}\right) |V_{ov3}|^2 \left(1 + \frac{0.6 + |V_{ov3}|}{10}\right)$$

$$0.29 = |V_{ov3}|^2 \left(1 + 0.09 |V_{ov3}|\right) \quad |V_{ov3}| = 0.53 \text{ V}$$

$$V_{SG} = 0.6 + 0.53 = 1.13 \text{ V}$$

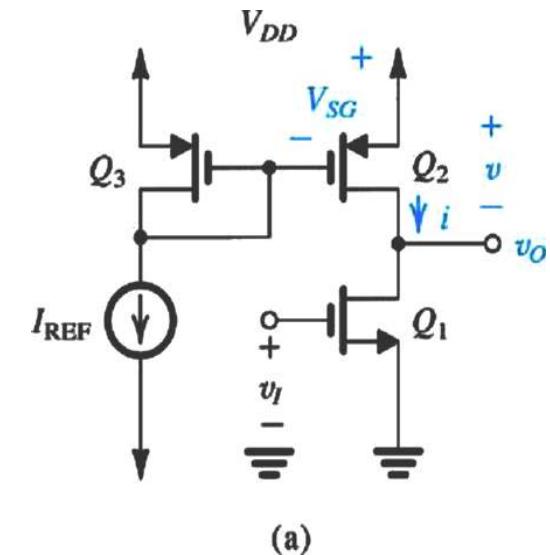

(a)

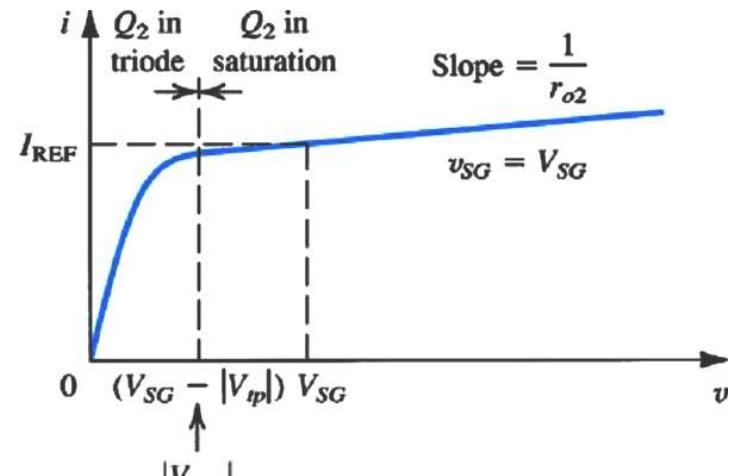

(b)



능동부하 CS/CE 증폭기

$$V_{OA} = V_{DD} - V_{OV3} = 2.47 \text{ V}$$


- 점 A, B사이에서 Q1, Q2는 포화, 같은 전류.

$$i_{D1} = i_{D2}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L} \right)_1 (v_I - V_{tn})^2 \left(1 + \frac{v_o}{|V_{An}|} \right) \\ &= \frac{1}{2} k_p \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{SG} - |V_{tp}|)^2 \left(1 + \frac{V_{DD} - v_o}{|V_{Ap}|} \right) \end{aligned}$$

$$8.55(v_I - 0.6)^2 = \frac{1 - 0.08v_o}{1 + 0.05v_o} \cong 1 - 0.13v_o$$

$$v_o = 7.69 - 65.77(v_I - 0.6)^2$$

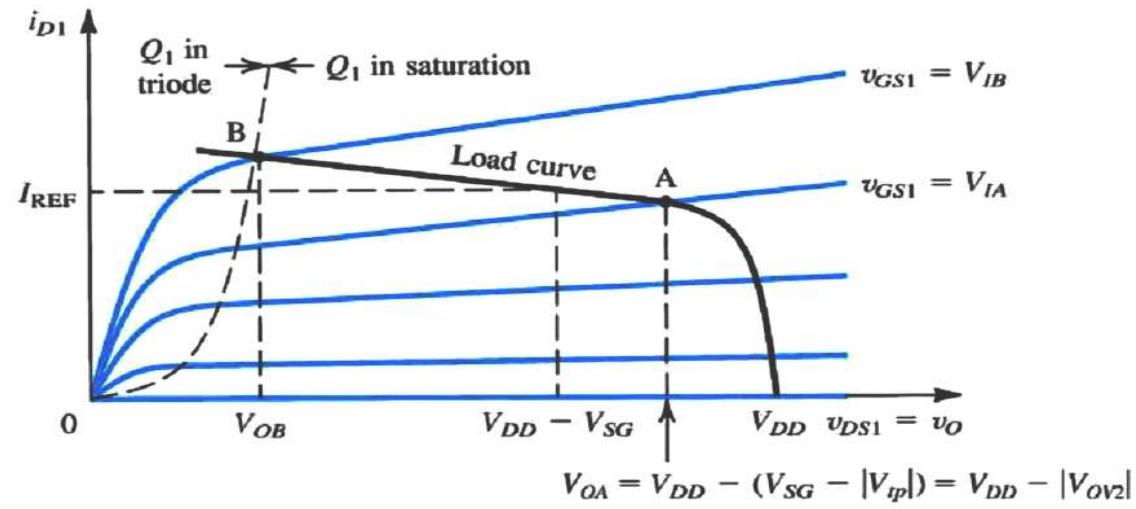



능동부하 CS/CE 증폭기


- $v_o = V_{OA} = 2.47V$ 에서 $V_{IA} = 0.88V$.
 $V_{OB} = V_{IB} - V_{tn}$ 이므로, $V_{IB} = 0.93V$, $V_{OB} = 0.33V$

$$\Delta v_I = V_{IB} - V_{IA} = 0.05V$$

$$\Delta v_o = V_{OB} - V_{OA} = -2.14V$$

$$\frac{\Delta v_o}{\Delta v_I} = -\frac{2.14}{0.05} = -42.8 \text{ V/V}$$

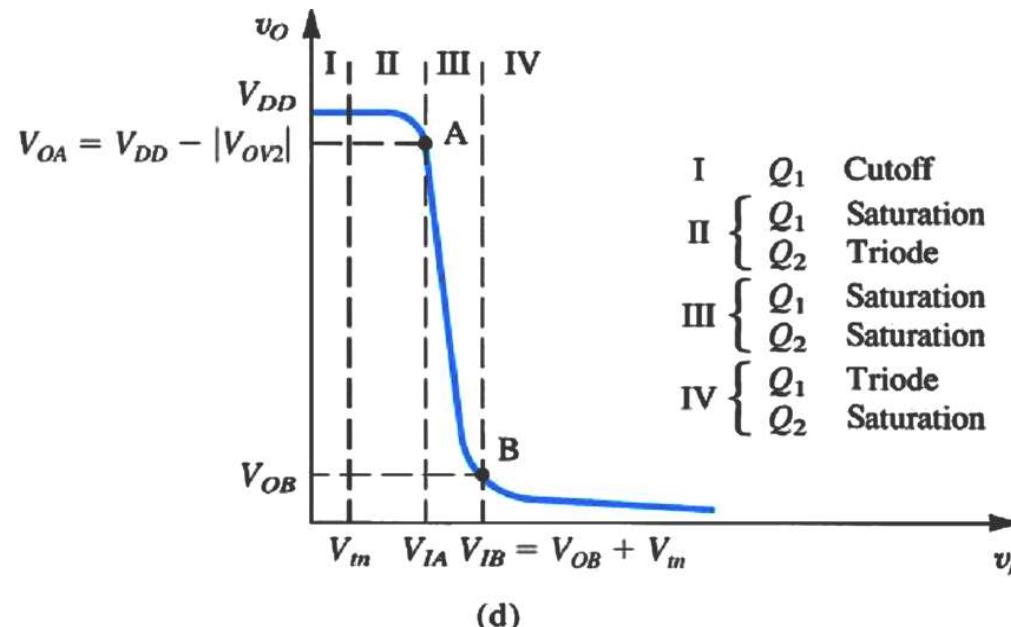- 소신호 전압이득 $A_v = -42$ 에 근접.(III영역의 전달특성 → 선형적)





능동부하 CS/CE 증폭기

$$V_{OA} = V_{DD} - V_{OV3} = 2.47 \text{ V}$$

- 점 A, B 사이에서 Q1, Q2는 포화, 같은 전류.

$$i_{D1} = i_{D2}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L} \right)_1 (v_I - V_{tn})^2 \left(1 + \frac{v_o}{|V_{An}|} \right) \\ &= \frac{1}{2} k_p \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{SG} - |V_{tp}|)^2 \left(1 + \frac{V_{DD} - v_o}{|V_{Ap}|} \right) \end{aligned}$$

$$8.55(v_I - 0.6)^2 = \frac{1 - 0.08v_o}{1 + 0.05v_o} \cong 1 - 0.13v_o$$

$$v_o = 7.69 - 65.77(v_I - 0.6)^2$$

- $v_o = V_{OA} = 2.47 \text{ V}$ 에서 $V_{IA} = 0.88 \text{ V}$.



$$V_{OB} = V_{IB} - V_{tn} \text{므로, } V_{IB} = 0.93 \text{ V}, V_{OB} = 0.33 \text{ V}$$

$$\Delta v_I = V_{IB} - V_{IA} = 0.05 \text{ V}$$

$$\Delta v_o = V_{OB} - V_{OA} = -2.14 \text{ V}$$

$$\frac{\Delta v_o}{\Delta v_I} = -\frac{2.14}{0.05} = -42.8 \text{ V/V}$$

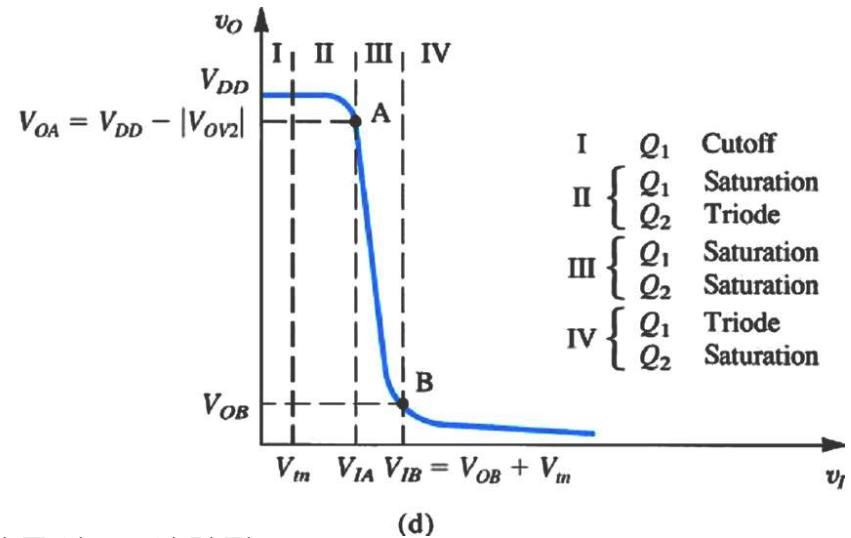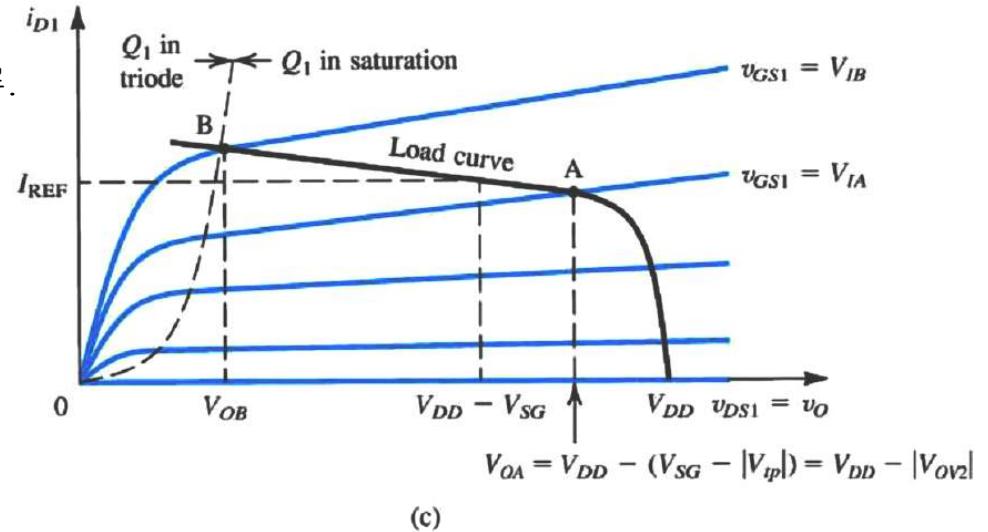- 소신호 전압이 $A_v = -42$ 에 근접.(III영역의 전달특성 → 선형적)





능동부하 CS/CE 증폭기


공통 이미터 회로

$$R_i = r_\pi$$

$$A_{vo} = -g_m r_o$$

$$R_o = r_o$$

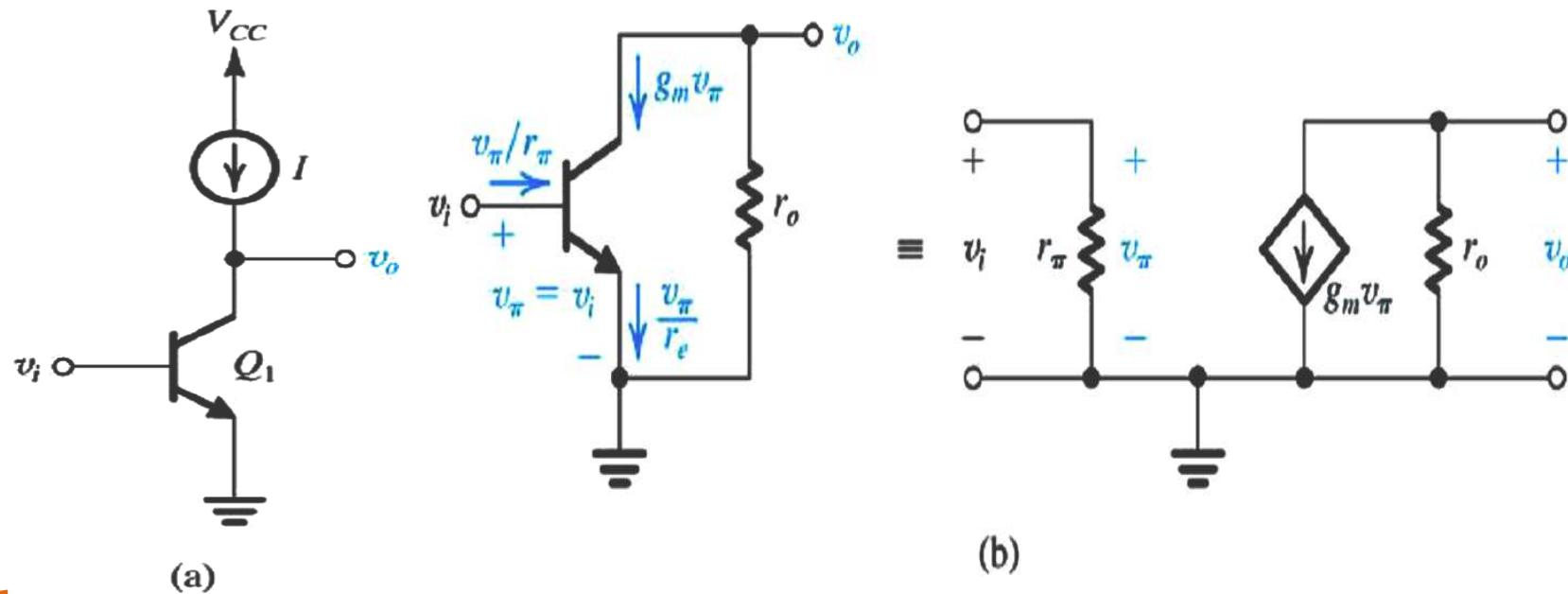- 공통소스 증폭기와 비교하여, 낮은 입력저항, r_π , 매우 큰 고유이득 $g_m r_o$. (공통소스 증폭기의 무한 입력저항에 의해 평형)





능동부하 CG/CB 증폭기



공통 게이트 증폭기

- Body effect

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs}$$

CG회로에서 $v_{gs} = v_{bs}$ 이므로

$$i_d = (g_m + g_{mb}) v_{gs}$$

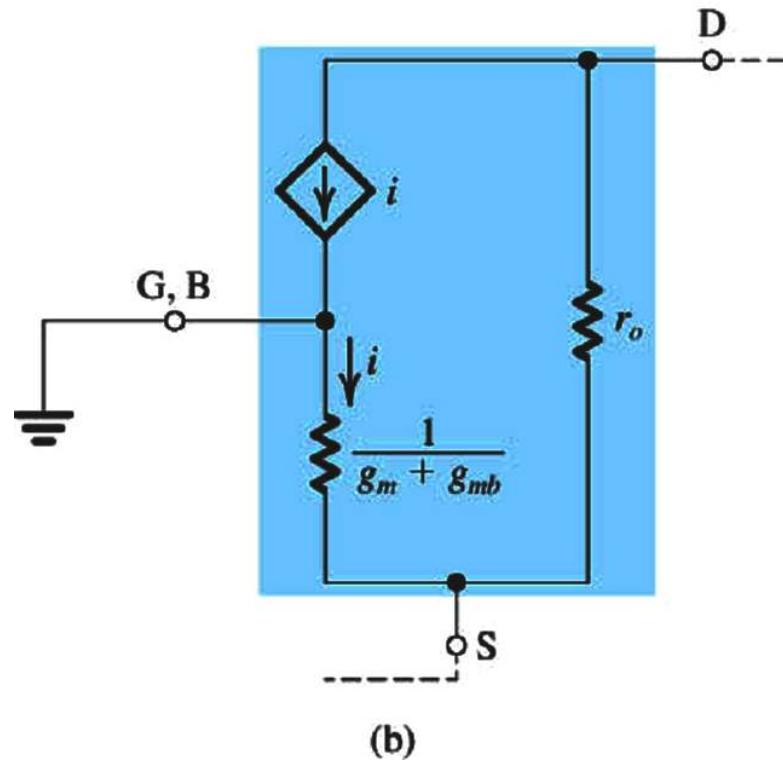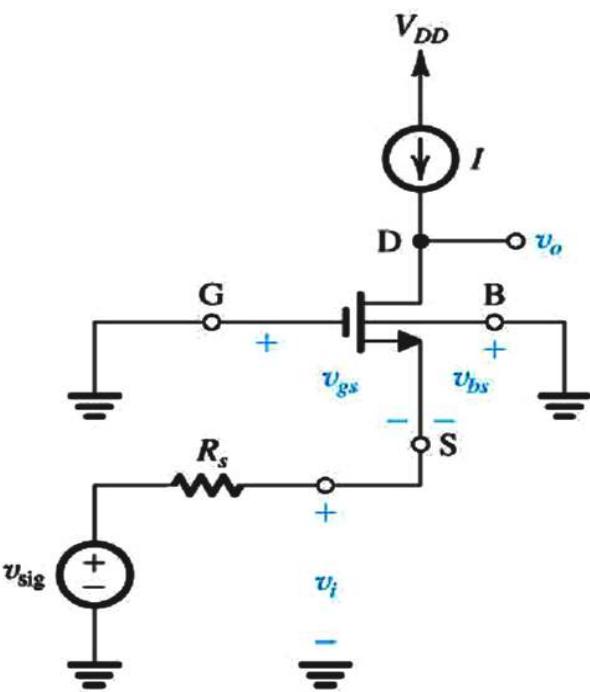



능동부하 CG/CB 증폭기

공통 게이트 증폭기


- 입력 저항

$$i_i = (g_m + g_{mb})v_i + i_{ro}$$

$$i_{ro} = \frac{v_i - v_o}{r_o} = \frac{v_i - i_i R_L}{r_o}$$

$$i_i = \left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o} \right) v_i \left/ \left(1 + \frac{R_L}{r_o} \right) \right.$$
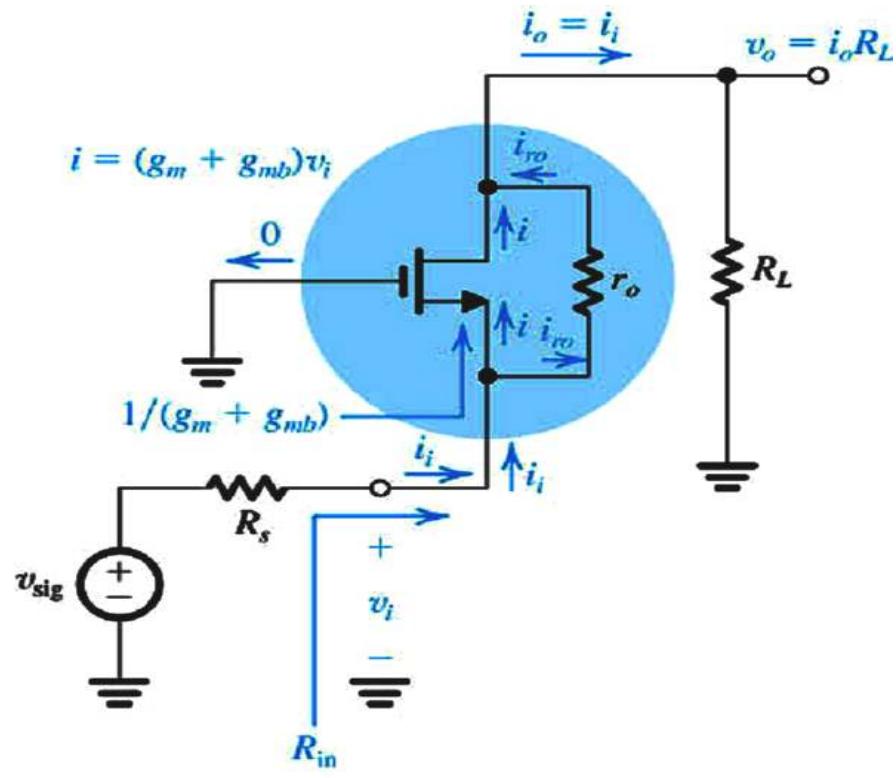
$$R_{in} \equiv \frac{v_i}{i_i} = \frac{r_o + R_L}{1 + (g_m + g_{mb})r_o}$$



(c)



능동부하 CG/CB 증폭기

공통 게이트 증폭기

■ Body effect

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs}$$

CG회로에서 $v_{gs} = v_{bs} = 0$ 이므로

$$i_d = (g_m + g_{mb}) v_{gs}$$




■ 입력 저항

$$i_i = (g_m + g_{mb}) v_i + i_{ro}$$

$$i_{ro} = \frac{v_i - v_o}{r_o} = \frac{v_i - i_i R_L}{r_o}$$

$$i_i = \left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o} \right) v_i \Big/ \left(1 + \frac{R_L}{r_o} \right)$$
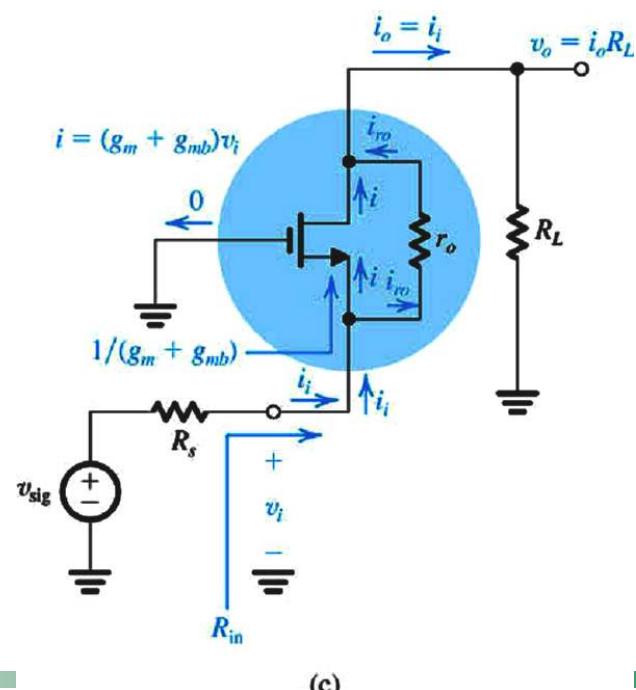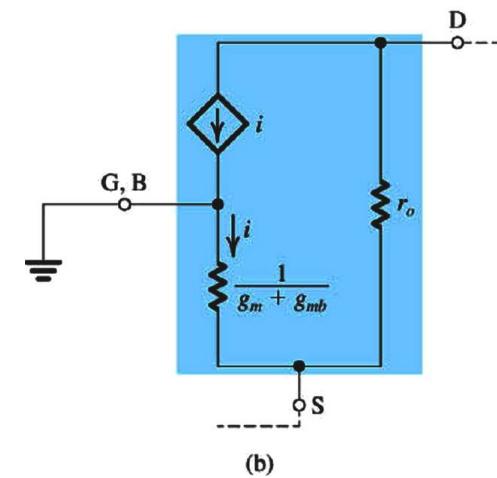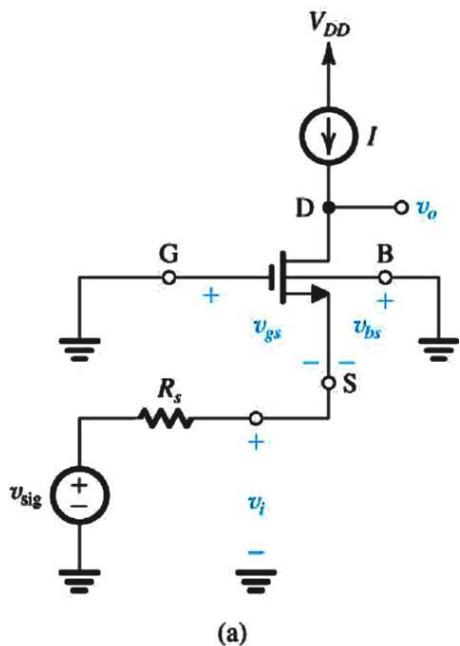
$$R_{in} \equiv \frac{v_i}{i_i} = \frac{r_o + R_L}{1 + (g_m + g_{mb}) r_o}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

- $R_L = \infty$ 일 때의 동작

$$R_i = \infty$$

$$v_o = i r_o + v_i = (g_m + g_{mb}) r_o v_i + v_i$$

- Open-circuit voltage gain

$$A_{vo} = 1 + (g_m + g_{mb}) r_o$$

- 입력 저항


$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{A_{vo}}$$

$$A_{vo} \approx (g_m + g_{mb}) r_o \approx A_0 \text{이므로}$$

$$R_{in} \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} + \frac{R_L}{A_0}$$

- Open-circuit overall voltage gain
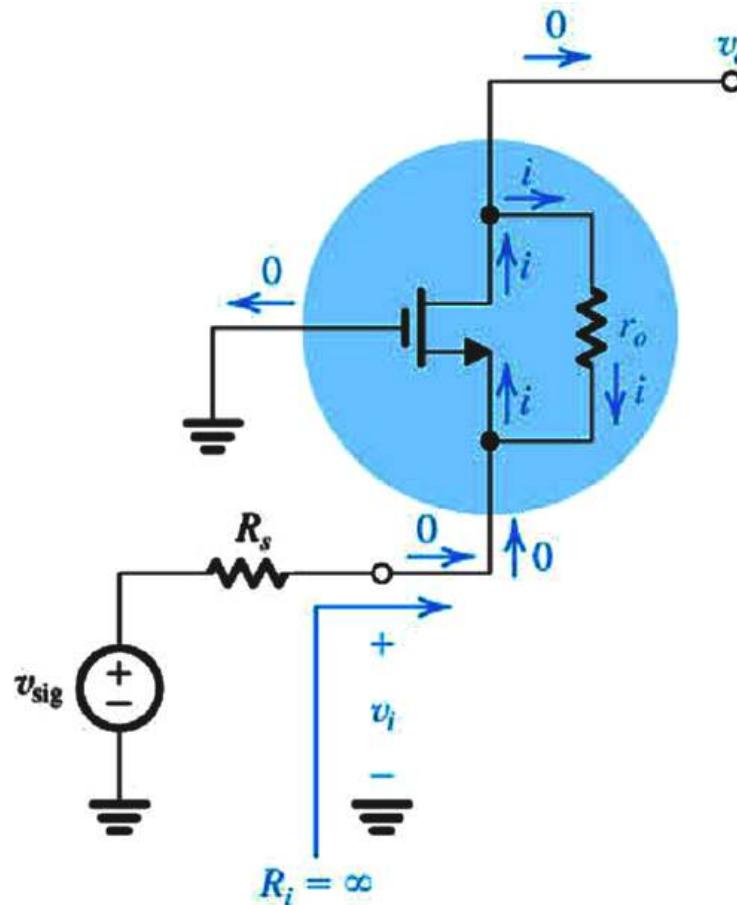
$$G_{vo} = \frac{v_o}{v_{sig}} = A_{vo} = 1 + (g_m + g_{mb}) r_o$$



(d)



능동부하 CG/CB 증폭기

- 전압이득

$$v_o = i_o R_L = i_i R_L$$

$$v_i = i_i R_{in}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_{in}}$$

$$A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + r_o}$$

- 전체 전압이득


$$v_o = i_o R_L = i_i R_L$$

$$v_{sig} = i_i (R_s + R_{in})$$

$$G_v = \frac{R_L}{R_s + R_{in}}$$

$$G_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + r_o + A_{vo} R_s}$$
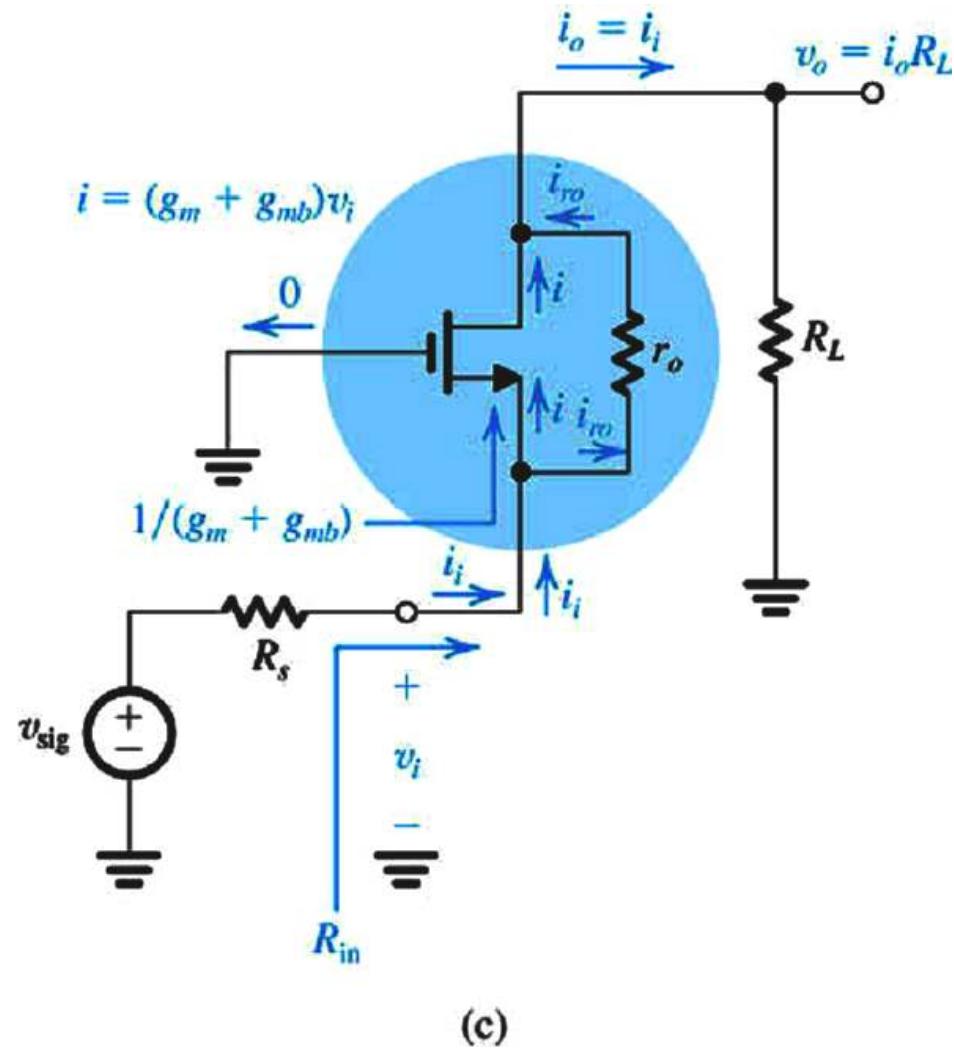
$$G_v = G_{vo} \frac{R_L}{R_L + r_o + A_{vo} R_s}$$






능동부하 CG/CB 증폭기

- 출력저항


$$R_o = r_o \quad v = i_x R_s$$

$$v_x = [i_x + (g_m + g_{mb})v]r_o + v$$
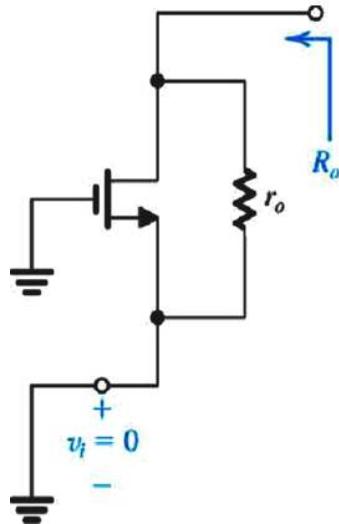
$$R_{out} = r_o + [1 + (g_m + g_{mb})r_o]R_s \quad R_{out} = r_o + A_{vo}R_s$$



(a)

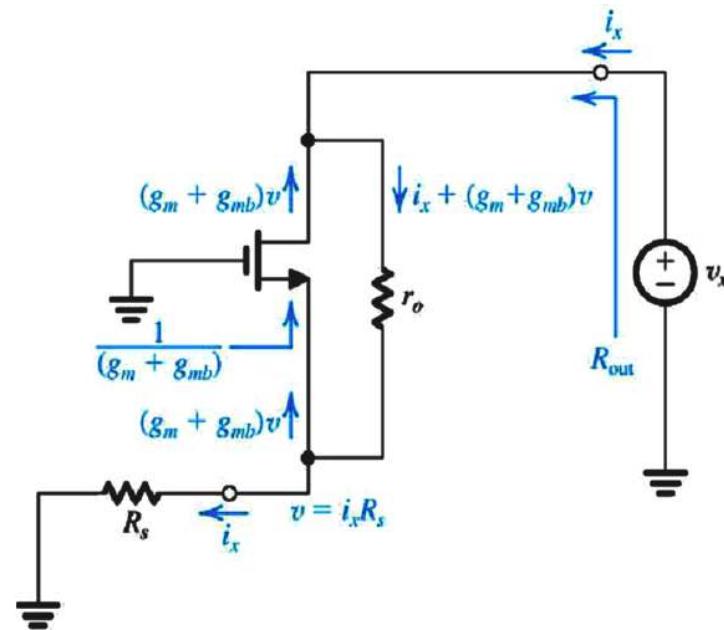

(b)






능동부하 CG/CB 증폭기

- 총 단락회로 전류이득

$$G_{is} = G_{vo} \frac{R_s}{R_{out}} \cong 1$$

→ current buffer (낮은 입력저항, 높은 출력저항)

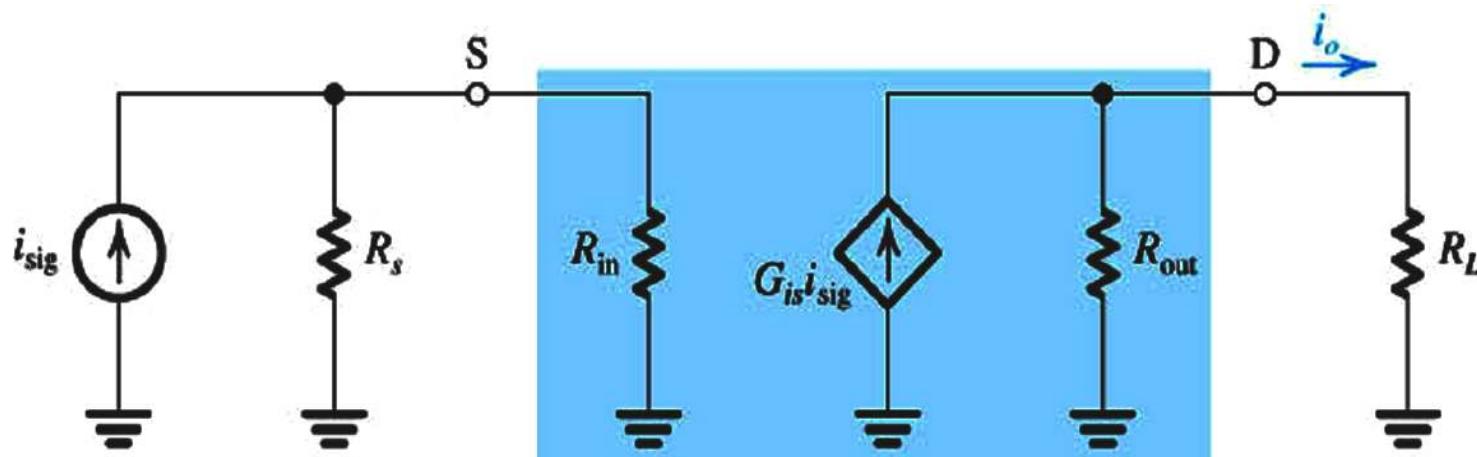



능동부하 CG/CB 증폭기

- 출력저항



$$R_o = r_o$$

$$v = i_x R_s$$

$$v_x = [i_x + (g_m + g_{mb})v]r_o + v$$

$$R_{out} = r_o + [1 + (g_m + g_{mb})r_o]R_s$$


$$R_{out} = r_o + A_{vo} R_s$$

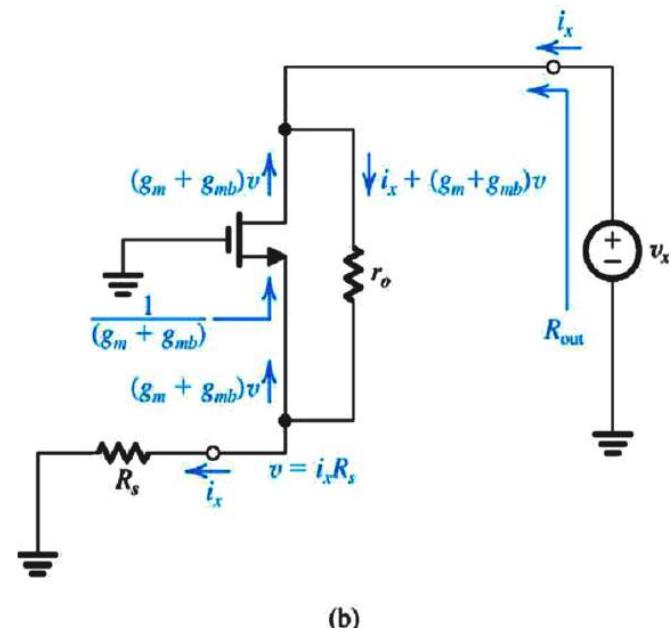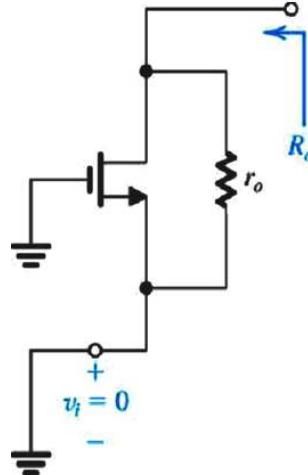

- 총 단락회로 전류이득

$$G_{is} = G_{vo} \frac{R_s}{R_{out}} \cong 1$$

→ current buffer (낮은 입력저항, 높은 출력저항)

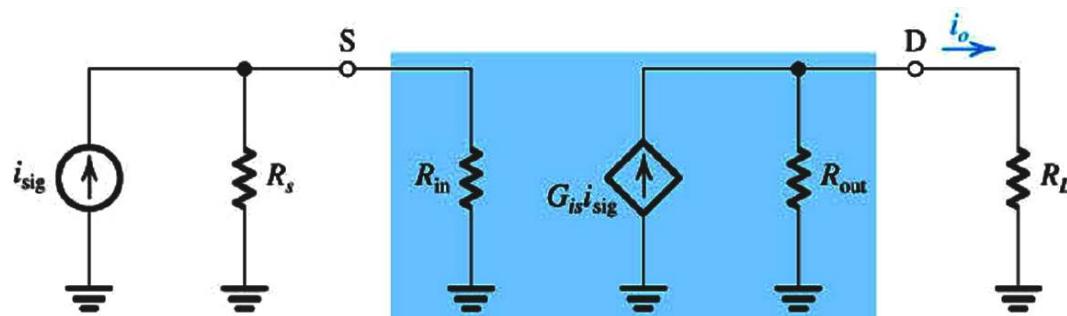



능동부하 CG/CB 증폭기

고주파 응답

- r_o 를 무시하면

$$f_{P1} = \frac{1}{2\pi C_{gs} R_s \| 1/(g_m + g_{mb})}$$




$$f_{P2} = \frac{1}{2\pi (C_{gd} + C_L) R_L}$$

- r_o 를 고려하면, 개방회로 시정수를 이용하여

$$R_{gs} = R_s \| R_{in}$$

$$R_{gd} = R_L \| R_{out}$$
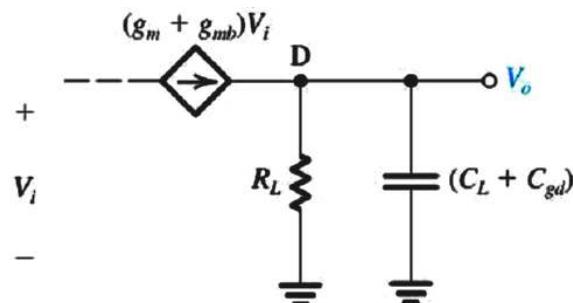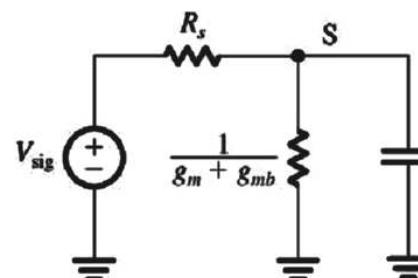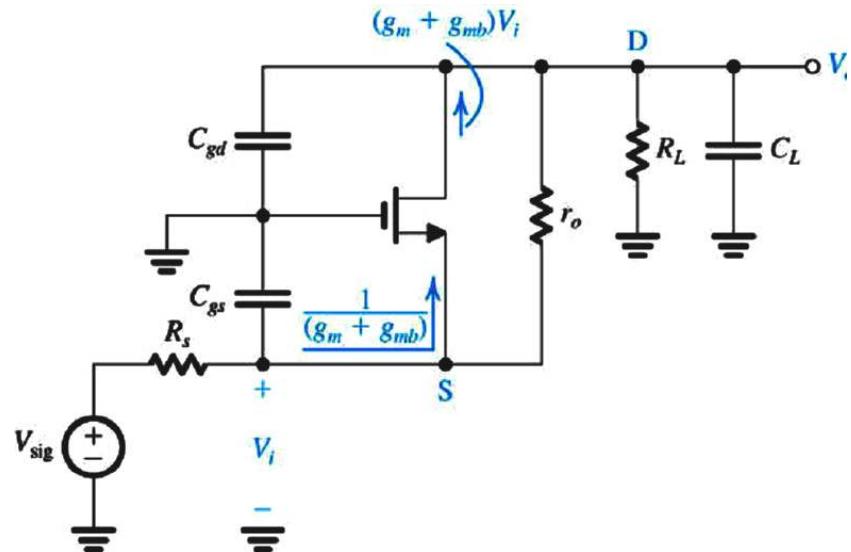
$$f_H = \frac{1}{2\pi [C_{gs} R_{gs} + (C_{gd} + C_L) R_{gd}]}$$



(b)



능동부하 CG/CB 증폭기

고주파 응답

- r_o 를 무시하면

$$f_{P1} = \frac{1}{2\pi C_{gs} R_s \| 1/(g_m + g_{mb})}$$


$$f_{P2} = \frac{1}{2\pi (C_{gd} + C_L) R_L}$$

- r_o 를 고려하면, 개방회로 시정수를 이용하여

$$R_{gs} = R_s \| R_{in}$$

$$R_{gd} = R_L \| R_{out}$$
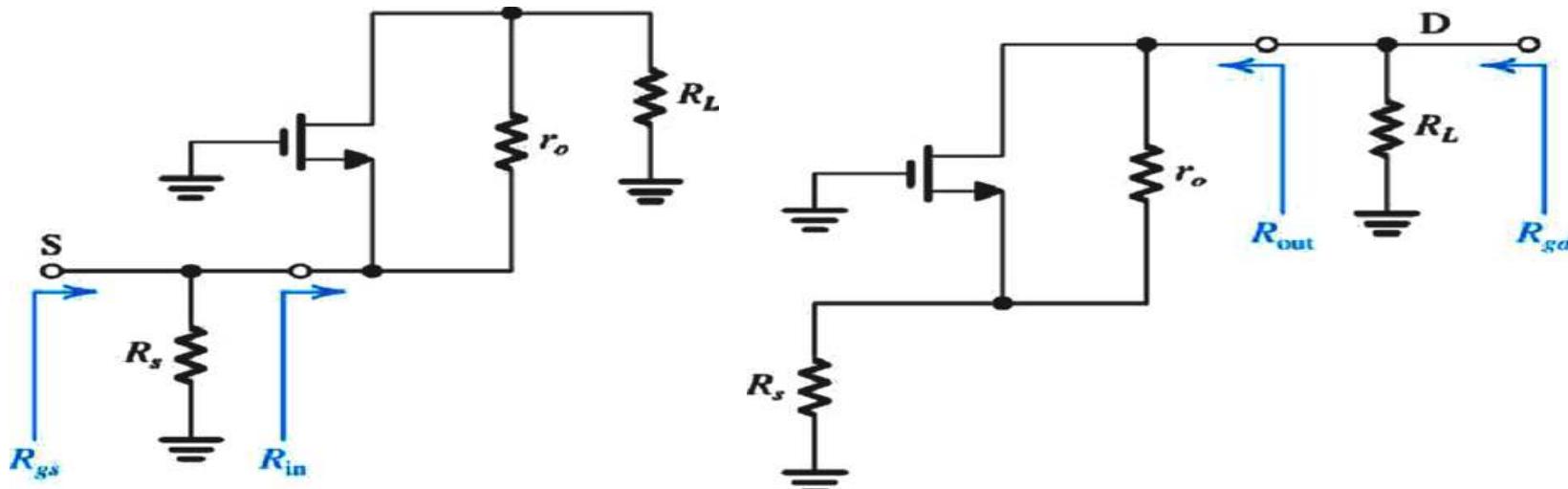
$$f_H = \frac{1}{2\pi [C_{gs} R_{gs} + (C_{gd} + C_L) R_{gd}]}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

고주파 응답

- r_o 를 무시하면

$$f_{P1} = \frac{1}{2\pi C_{gs} R_s \| 1/(g_m + g_{mb})}$$





$$f_{P2} = \frac{1}{2\pi (C_{gd} + C_L) R_L}$$

- r_o 를 고려하면, 개방회로 시정수를 이용하여

$$R_{gs} = R_s \| R_{in}$$

$$R_{gd} = R_L \| R_{out}$$
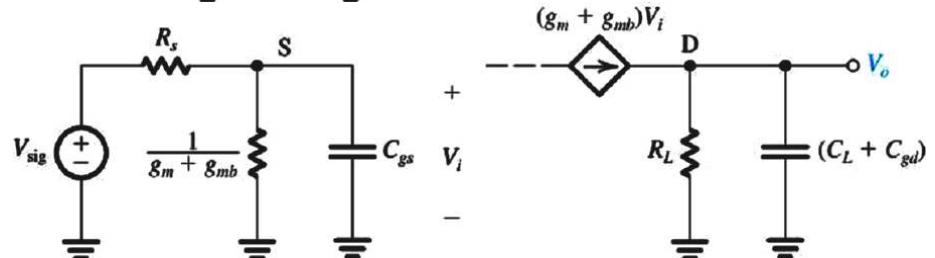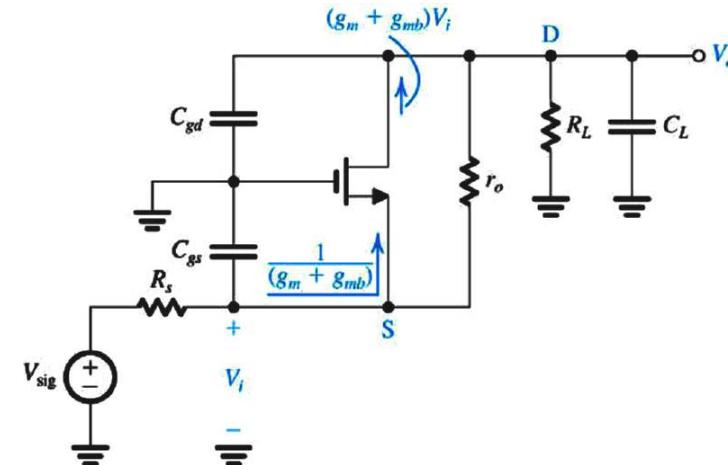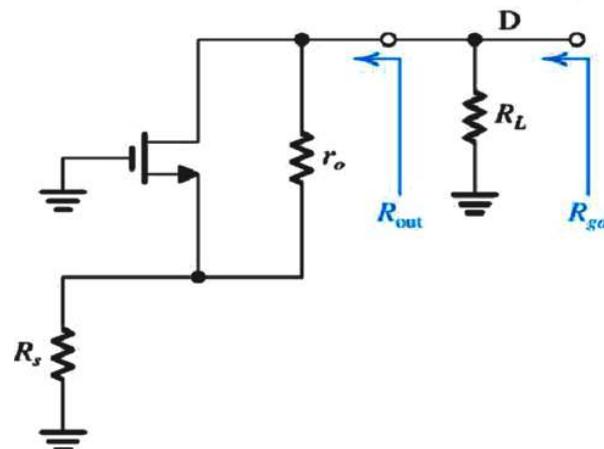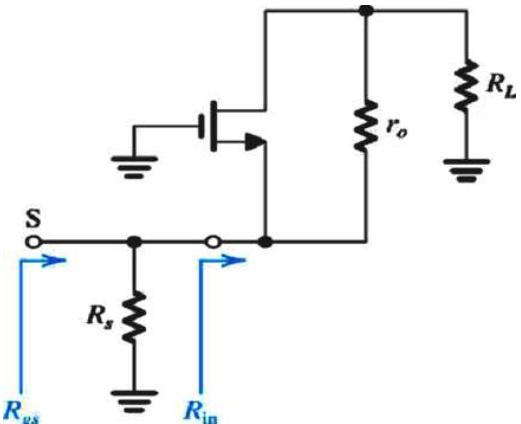
$$f_H = \frac{1}{2\pi [C_{gs} R_{gs} + (C_{gd} + C_L) R_{gd}]}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

Ex 6.11 $W/L = 7.2\mu\text{m}/0.36\mu\text{m}$, $k_n' = 387\mu\text{A/V}^2$, $r_o = 18\text{k}\Omega$, $I_D = 100\mu\text{A}$, $g_m = 1.25\text{mA/V}$, $\chi = 0.2$, $R_s = 10\text{k}\Omega$,
 $R_L = 100\text{k}\Omega$, $C_{gs} = 20\text{fF}$, $C_{gd} = 5\text{fF}$, $C_L = 0$. A_{vo} , R_{in} , R_{out} , G_v , G_{is} , G_i , f_H ?


$$g_m + g_{mb} = 1.25 + 0.2 \times 1.25 = 1.5 \text{ mA/V}$$

$$A_{vo} = 1 + (g_m + g_{mb}) r_o = 1 + 1.5 \times 18 = 28 \text{ V/V}$$

$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{A_{vo}} = \frac{18 + 100}{28} = 4.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = r_o + A_{vo} R_s = 18 + 28 \times 10 = 298 \text{ k}\Omega$$
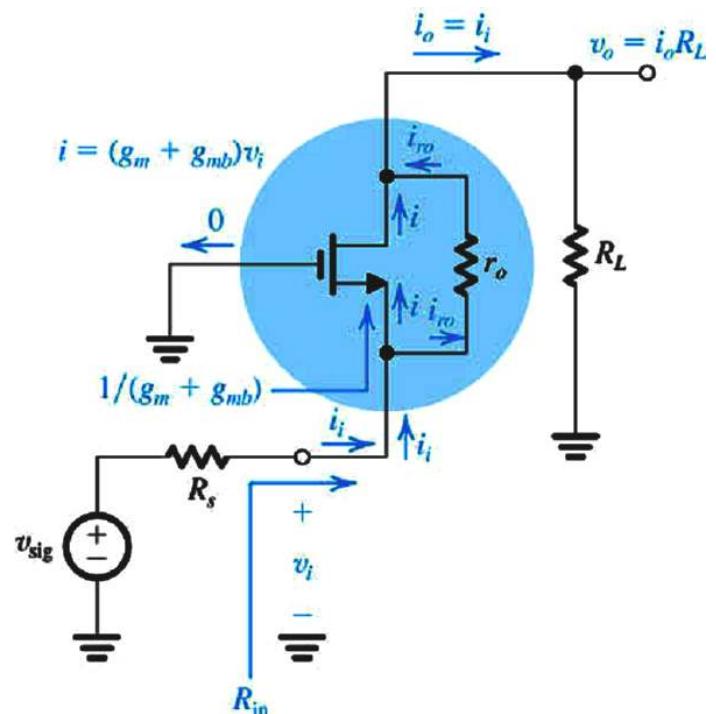
$$G_v = G_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = 28 \frac{100}{100 + 298} = 7 \text{ V/V}$$



(c)



능동부하 CG/CB 증폭기

Ex 6.11 W/L=7.2μm/0.36μm, $k_n' = 387 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $r_o = 18 \text{k}\Omega$, $I_D = 100 \mu\text{A}$, $g_m = 1.25 \text{mA}/\text{V}$, $\chi = 0.2$, $R_s = 10 \text{k}\Omega$, $R_L = 100 \text{k}\Omega$, $C_{gs} = 20 \text{fF}$, $C_{gd} = 5 \text{fF}$, $C_L = 0$. A_{vo} , R_{in} , R_{out} , G_v , G_{is} , G_i , f_H ?

$$G_{is} = \frac{A_{vo} R_s}{R_{out}} = \frac{28 \times 10}{298} = 0.94 \text{ A/A}$$


$$G_i = G_{is} \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L} = 0.94 \frac{298}{298 + 100} = 0.7 \text{ A/A}$$

$$R_{gs} = R_s \parallel R_{in} = 10 \parallel 4.2 = 3 \text{k}\Omega$$

$$R_{gd} = R_L \parallel R_{out} = 100 \parallel 298 = 75 \text{k}\Omega$$

$$\tau_H = C_{gs} R_{gs} + C_{gd} R_{gd} = 20 \times 3 + 5 \times 75 = 60 + 375 = 435 \text{ps}$$
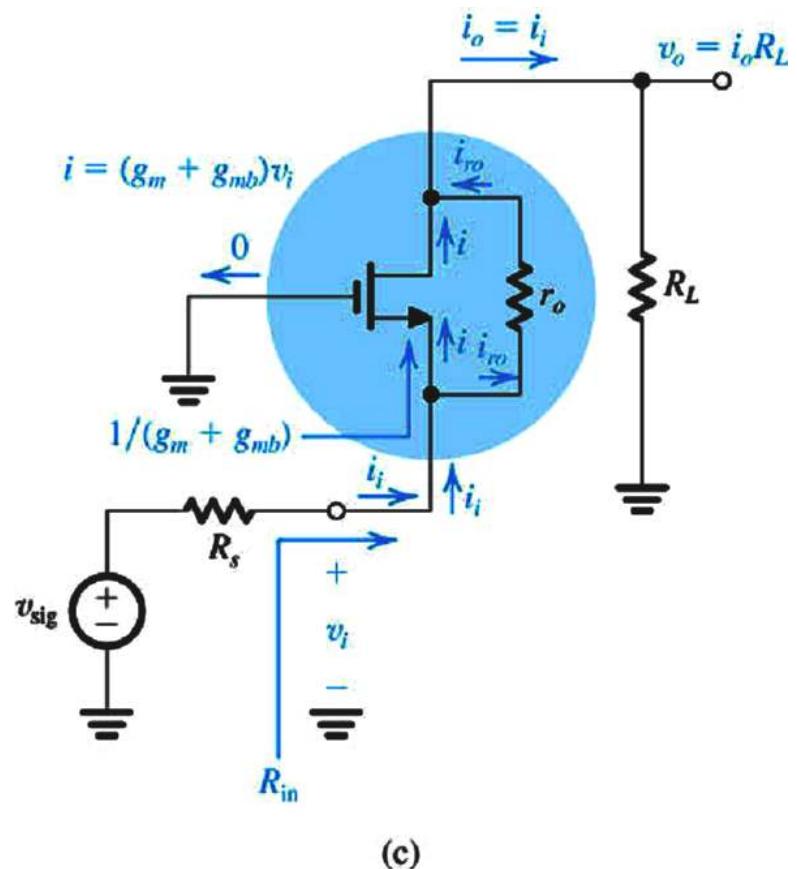
$$f_H \cong \frac{1}{2\pi\tau_H} = \frac{1}{2\pi \times 435 \times 10^{-12}} = 366 \text{MHz}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

Ex 6.11 $W/L = 7.2\mu\text{m}/0.36\mu\text{m}$, $k_n' = 387\mu\text{A/V}^2$, $r_o = 18\text{k}\Omega$, $I_D = 100\mu\text{A}$, $g_m = 1.25\text{mA/V}$, $\chi = 0.2$, $R_s = 10\text{k}\Omega$,
 $R_L = 100\text{k}\Omega$, $C_{gs} = 20\text{fF}$, $C_{gd} = 5\text{fF}$, $C_L = 0$. A_{vo} , R_{in} , R_{out} , G_v , G_{is} , G_i , f_H ?

$$G_{is} = \frac{A_{vo} R_s}{R_{out}} = \frac{28 \times 10}{298} = 0.94 \text{ A/A}$$


$$G_i = G_{is} \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L} = 0.94 \frac{298}{298 + 100} = 0.7 \text{ A/A}$$

$$R_{gs} = R_s \parallel R_{in} = 10 \parallel 4.2 = 3\text{k}\Omega$$

$$R_{gd} = R_L \parallel R_{out} = 100 \parallel 298 = 75\text{k}\Omega$$

$$\tau_H = C_{gs} R_{gs} + C_{gd} R_{gd} = 20 \times 3 + 5 \times 75 = 60 + 375 = 435\text{ps}$$
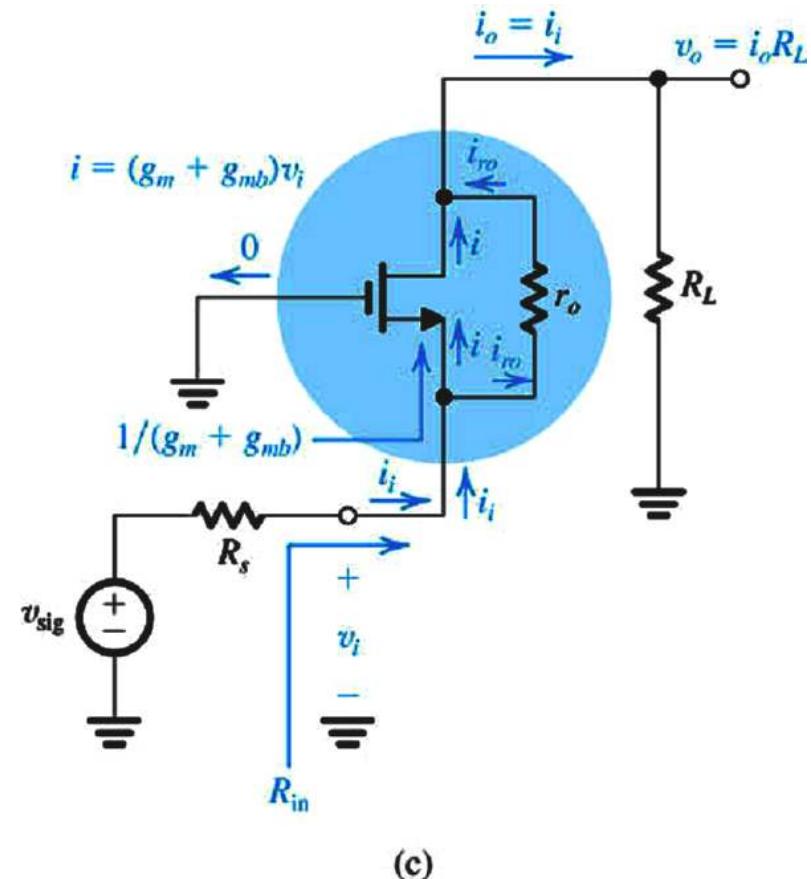
$$f_H \cong \frac{1}{2\pi\tau_H} = \frac{1}{2\pi \times 435 \times 10^{-12}} = 366\text{MHz}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

공통 베이스 증폭기

- 입력저항

$$i_o = i_i - v_i / r_\pi$$


$$i_{ro} = \frac{v_i - v_o}{r_o} = \frac{v_i - i_o R_L}{r_o} = \frac{v_i}{r_o} - (i_i - v_i / r_\pi) \frac{R_L}{r_o}$$

$$i_i = v_i / r_e + i_{ro}$$

$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{1 + r_o / r_e + R_L / (\beta + 1) r_e}$$

$$R_{in} = r_e \frac{r_o + R_L}{r_e + r_o + R_L / (\beta + 1)}$$
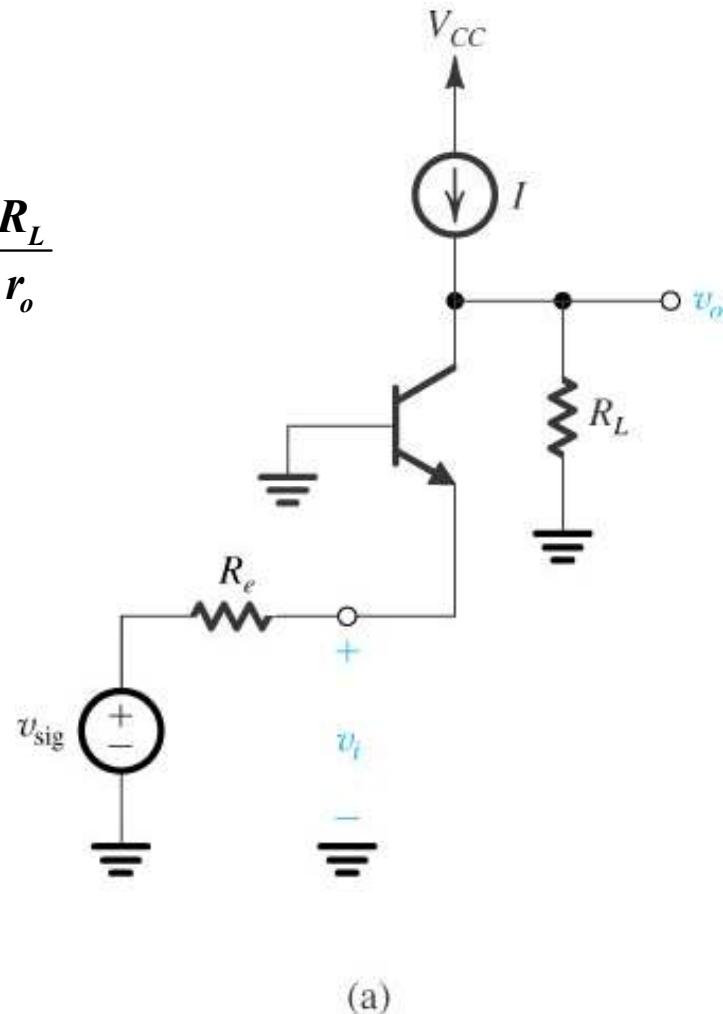
$$\cong r_e \frac{r_o + R_L}{r_o + R_L / (\beta + 1)}$$



(a)




능동부하 CG/CB 증폭기

공통 베이스 증폭기

- r_o 를 무시하면($r_o=\infty$), $R_{in}=r_e$
- $R_L=0$ 일면, $R_{in}=r_e//r_o$
- $R_L=\infty$ 일면, $R_{in}=R_i=(1+\beta)r_e=r_\pi$
- $R_L/(1+\beta) \ll r_o$ 일므로,
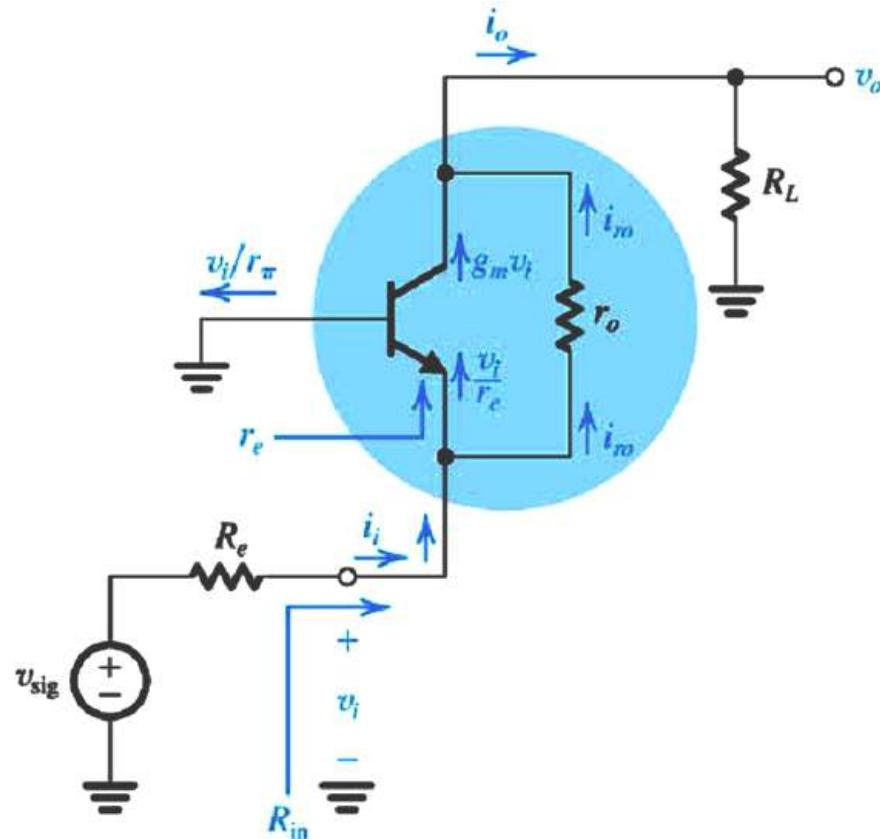
$$R_{in} \cong r_e + \frac{R_L}{g_m r_o} = r_e + \frac{R_L}{A_0}$$



(b)



능동부하 CG/CB 증폭기

공통 베이스 증폭기

- 입력 저항

$$i_o = i_i - v_i / r_\pi$$

$$i_{ro} = \frac{v_i - v_o}{r_o} = \frac{v_i - i_o R_L}{r_o} = \frac{v_i}{r_o} - (i_i - v_i / r_\pi) \frac{R_L}{r_o}$$

$$i_i = v_i / r_e + i_{ro}$$


$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{1 + r_o / r_e + R_L / (\beta + 1) r_e}$$

$$R_{in} = r_e \frac{r_o + R_L}{r_e + r_o + R_L / (\beta + 1)}$$

$$\cong r_e \frac{r_o + R_L}{r_o + R_L / (\beta + 1)}$$

- r_o 를 무시하면 ($r_o = \infty$), $R_{in} = r_e$
- $R_L = 0$ 이면, $R_{in} = r_e // r_o$
- $R_L = \infty$ 이면, $R_{in} = R_i = (1+\beta) r_e = r_\pi$
- $R_L / (1+\beta) \ll r_o$ 이므로,
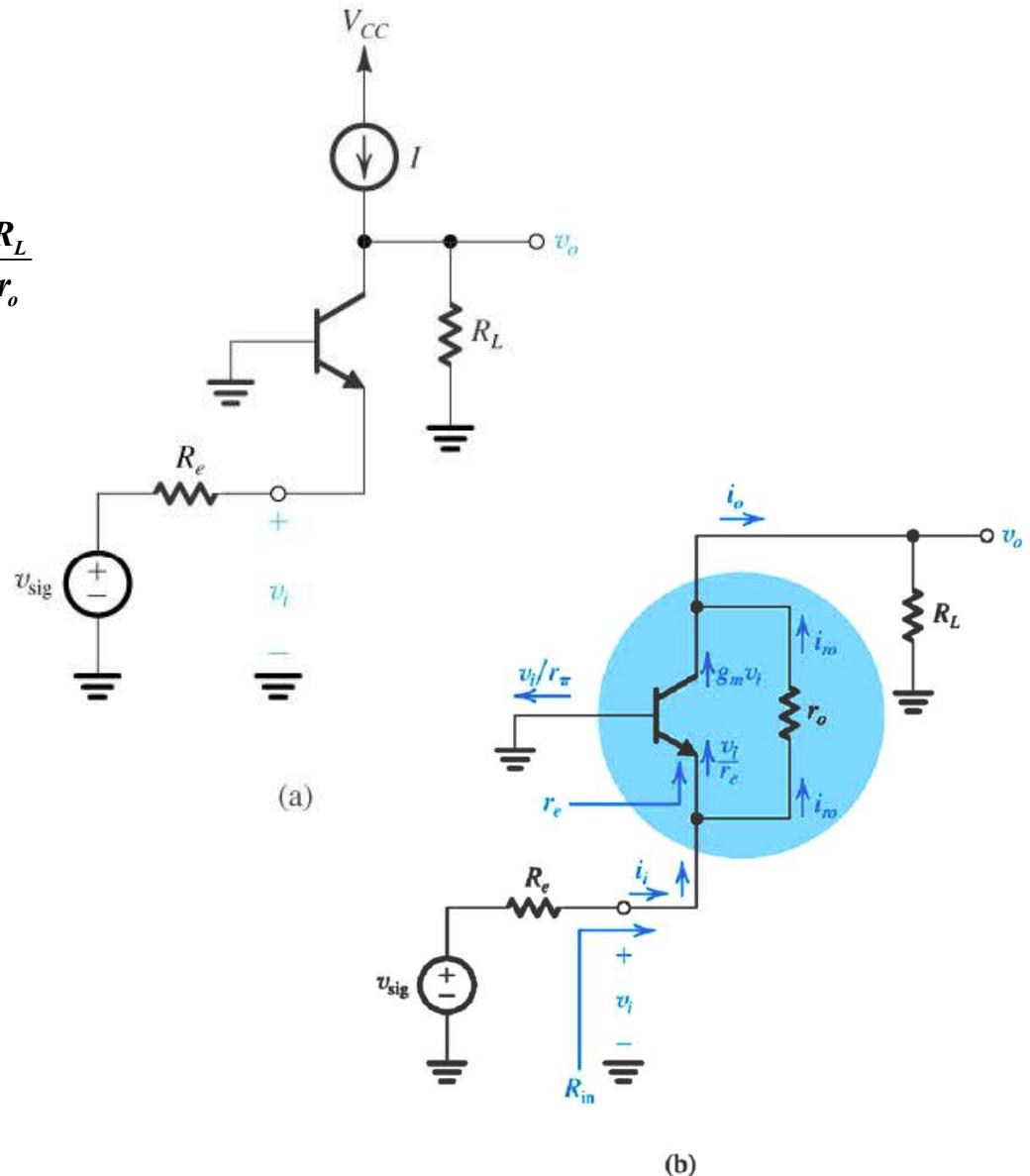
$$R_{in} \cong r_e + \frac{R_L}{g_m r_o} = r_e + \frac{R_L}{A_0}$$





능동부하 CG/CB 증폭기

- 개방회로 전압이득

$$A_{vo} = 1 + g_m r_o = 1 + A_0$$

$$R_i = r_\pi$$

- 출력저항

$$R_o = r_o$$


$$R_{out} = r_o + (1 + g_m r_o) R'_e, \quad R'_e = R_e // r_\pi$$

$$R_{out} = r_o + A_{vo} R'_e$$

- 전체 전압이득

$$G_v = G_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$
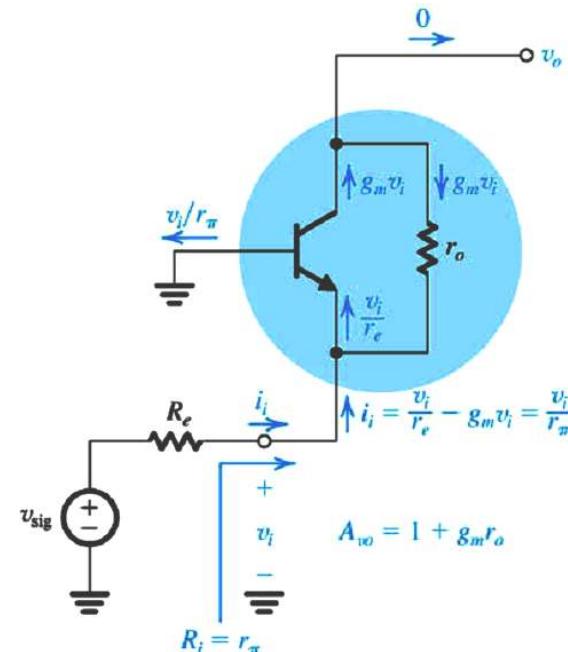
$$G_{vo} = \frac{R_i}{R_i + R_e} A_{vo} = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_e} A_{vo}$$



(c)

