



6장 SINGLE-STAGE INTEGRATED-CIRCUIT AMPLIFIERS,
전자회로

5차시

캐스코드 증폭기



캐스코드 증폭기

- CS(CE)+CG(CB) → 큰 trans-conductance, 높은 입력저항, 넓은 대역폭


MOS 캐스코드

- 입력저항

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_m2 + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}}$$

$$A_{vo2} = 1 + (g_m2 + g_{mb2}) r_o2$$

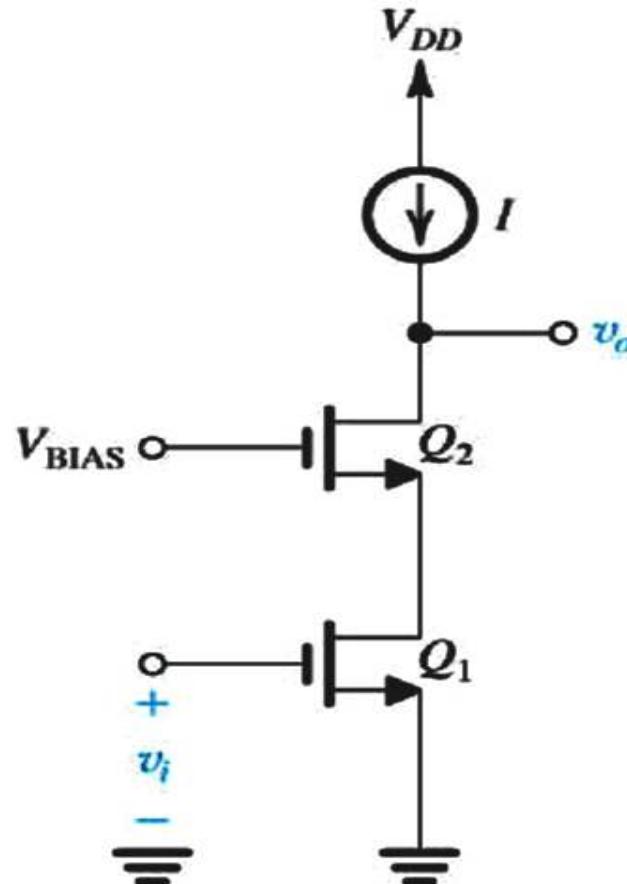

(a)



캐스코드 증폭기

- CS(CE)+CG(CB) → 큰 trans-conductance, 높은 입력저항, 넓은 대역폭


MOS 캐스코드

- 입력저항


$$R_{in} = \infty$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}}$$
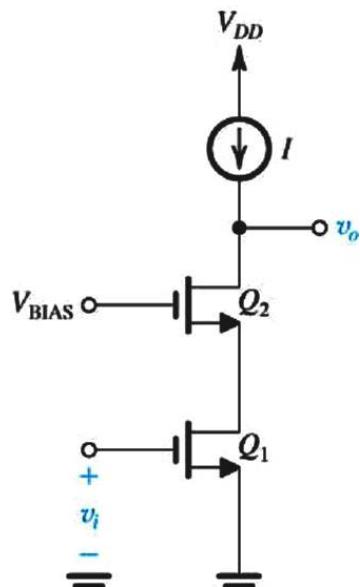
$$A_{vo2} = 1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}$$



(a)

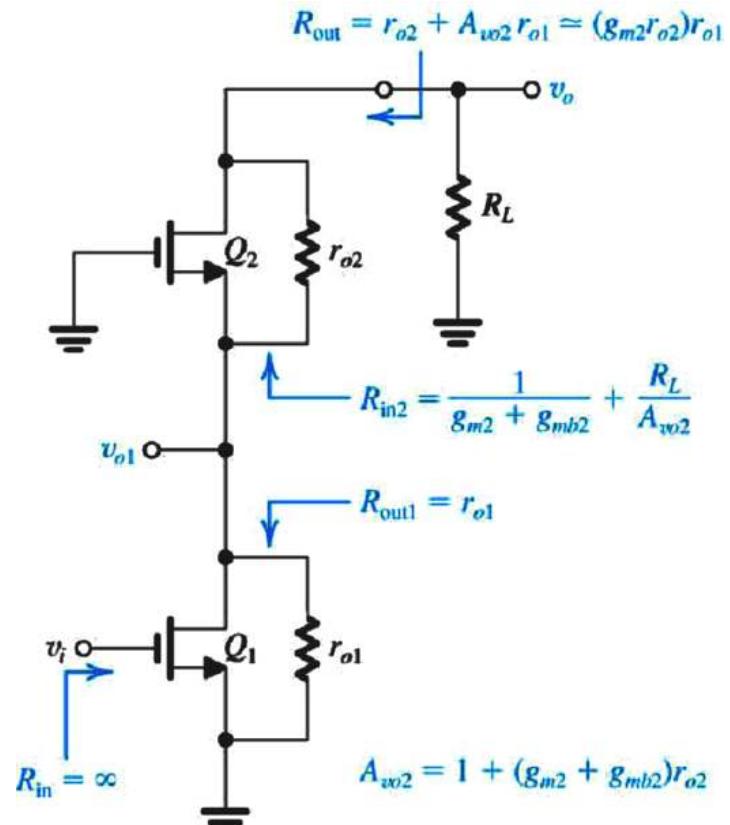

(b)



캐스코드 증폭기

- CS(CE)+CG(CB) \rightarrow 큰 trans-conductance, 높은 입력저항, 넓은 대역폭

MOS 캐스코드

- Q1 드레인과 접지사이 저항

$$R_{d1} = r_{o1} \left[\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}} \right]$$

- 출력 저항

$$R_{out1} = r_{o1}$$

$$R_{out} = r_{o2} + A_{vo2} r_{o1}$$

$$R_{out} = r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}]r_{o1}$$


$$R_{out} \cong (g_{m2}r_{o2})r_{o1} = A_0 r_{o1}$$

- 그림 (b)에서


$$v_i = v_{sig}$$

$$G_v = A_v$$

$$R_o = R_{out}$$

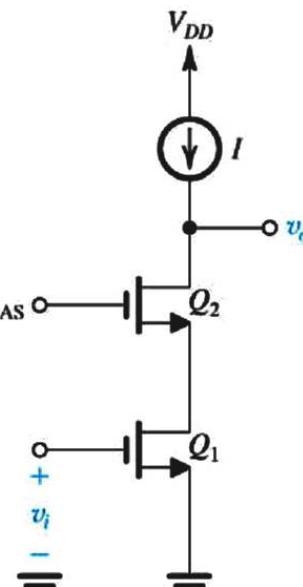

(a)

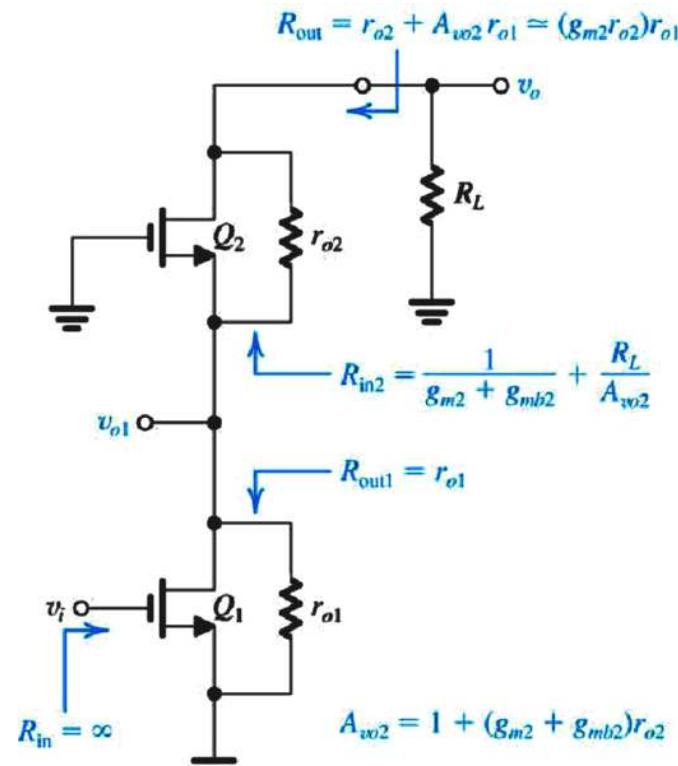

(b)



캐스코드 증폭기

- CS(CE)+CG(CB) \rightarrow 큰 trans-conductance, 높은 입력저항, 넓은 대역폭

MOS 캐스코드

- 입력저항

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_m2 + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}}$$

$$A_{vo2} = 1 + (g_m2 + g_{mb2})r_{o2}$$

- Q1 드레인과 접지사이 저항

$$R_{d1} = r_{o1} \left[\frac{1}{g_m2 + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}} \right]$$


- 출력저항

$$R_{out1} = r_{o1}$$


$$R_{out} = r_{o2} + A_{vo2}r_{o1}$$

$$R_{out} = r_{o2} + [1 + (g_m2 + g_{mb2})r_{o2}]r_{o1}$$
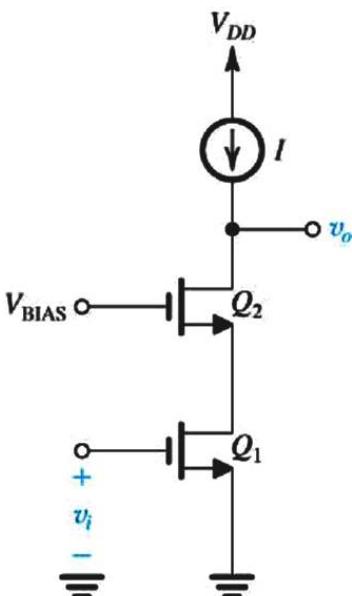
$$R_{out} \cong (g_m2r_{o2})r_{o1} = A_0r_{o1}$$



(a)

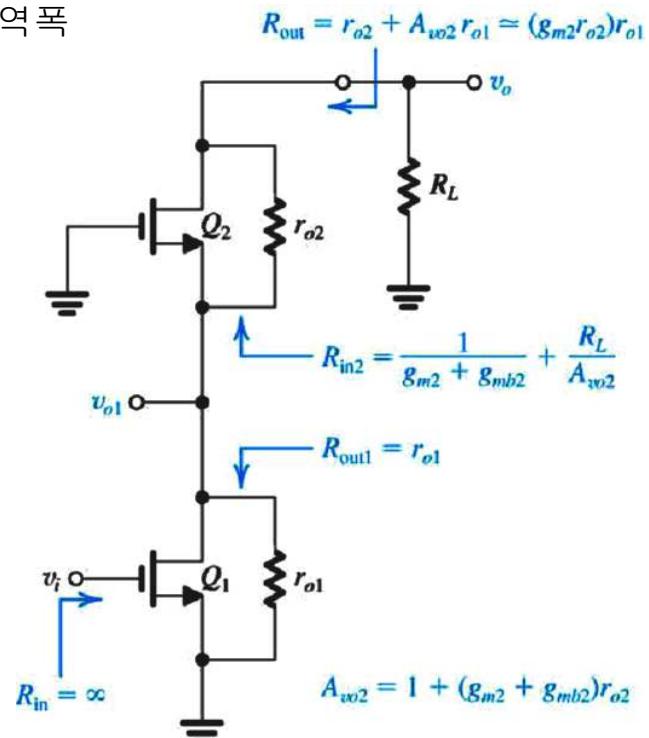

(b)

- 그림 (b)에서

$$v_i = v_{sig}$$

$$G_v = A_v$$

$$R_o = R_{out}$$





캐스코드 증폭기


- 개방회로 전압이득

$$A_{vo1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m r_{o1} = -A_{01}$$

$$v_o = A_{vo2} v_{o1}$$

$$A_v = -A_{01} A_{vo2} \cong -A_{01} A_{02}$$

$$A_{vo} = -A^2 = -(g_m r_o)^2$$

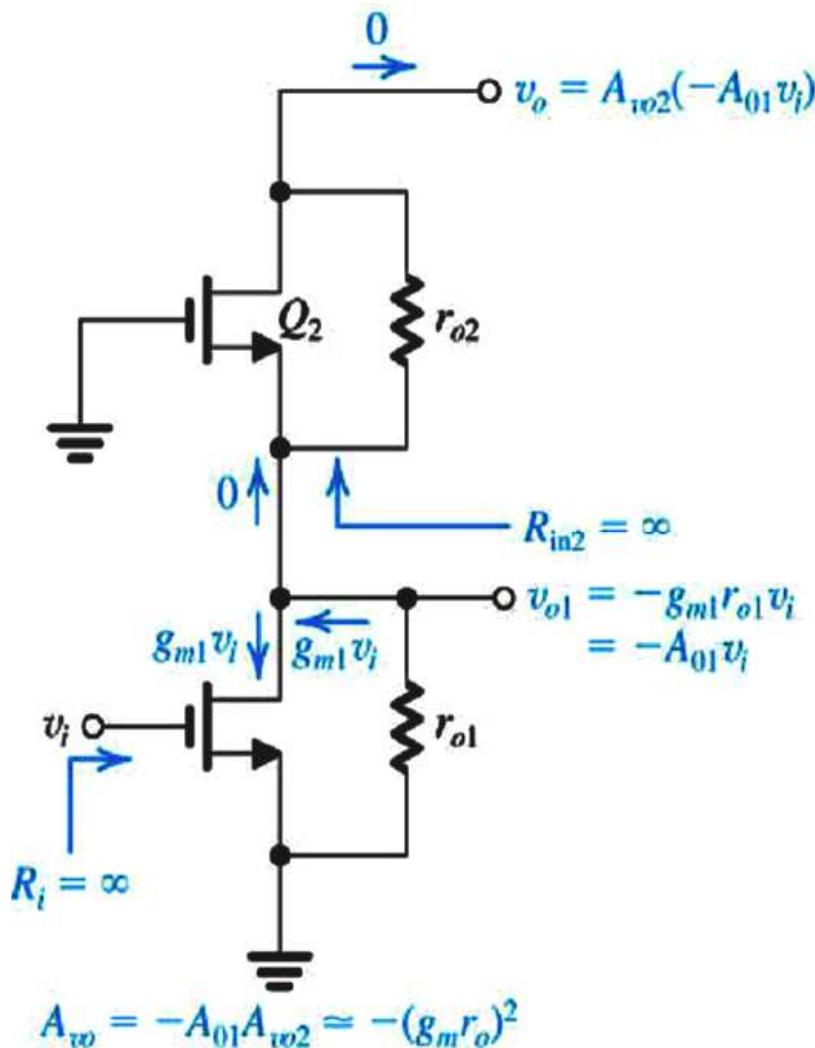




캐스코드 증폭기

- 단락회로 trans-conductance

$$A_{vo} = G_m R_o$$

$$G_m = -\frac{A_{01} A_{vo2}}{r_{o2} + A_{vo2} r_{o1}} = -\frac{g_{m1} r_{o1} [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}]}{r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o1}}$$

$$\cong -g_{m1}$$

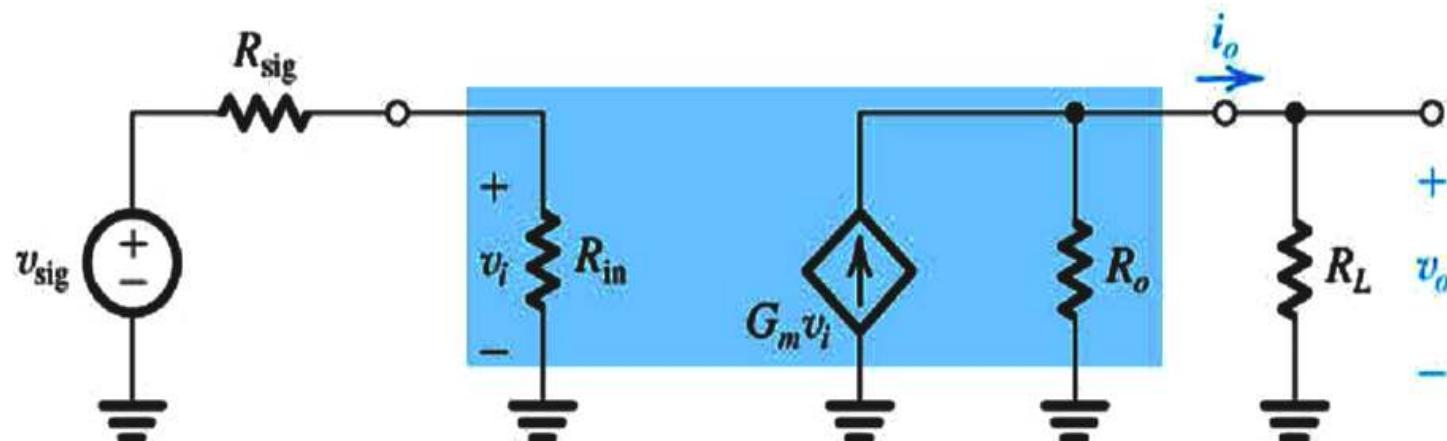



캐스코드 증폭기

- 개방회로 전압이득

$$A_{vo1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m r_{o1} = -A_{01}$$

$$v_o = A_{vo2} v_{o1}$$

$$A_{vo} = -A_{01} A_{vo2} \cong -A_{01} A_{02}$$



$$A_{vo} = -A_0^2 = -(g_m r_o)^2$$

- 단락회로 전도전도

$$A_{vo} = G_m R_o$$

$$G_m = -\frac{A_{01} A_{vo2}}{r_{o2} + A_{vo2} r_{o1}} = -\frac{g_{m1} r_{o1} [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}]}{r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o1}}$$

$$\cong -g_{m1}$$

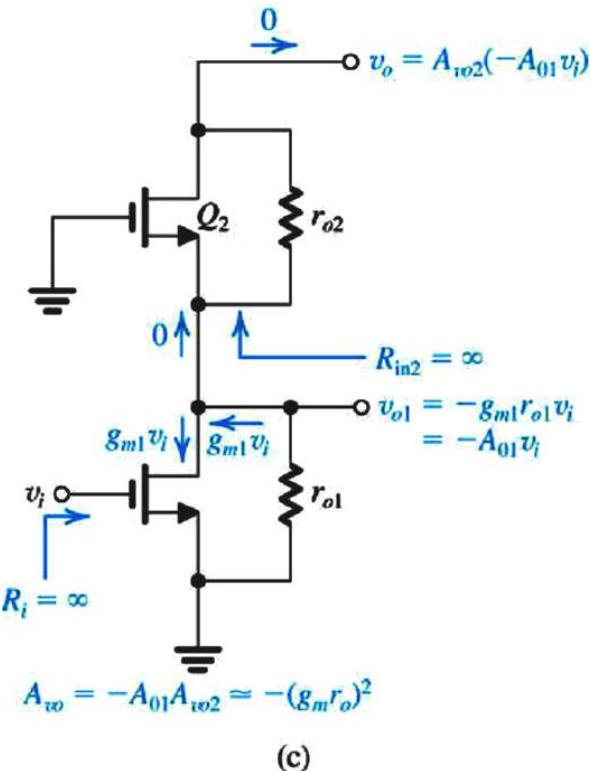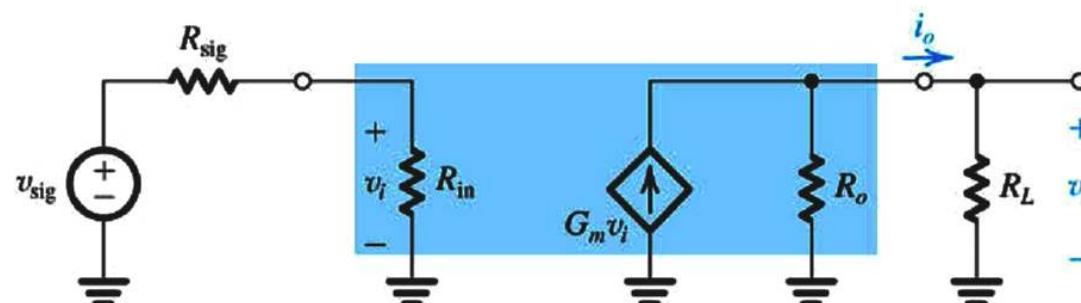

(c)




캐스코드 증폭기

- 전압이득

$$A_v = -A_0^2 \frac{R_L}{R_L + A_0 r_o}$$

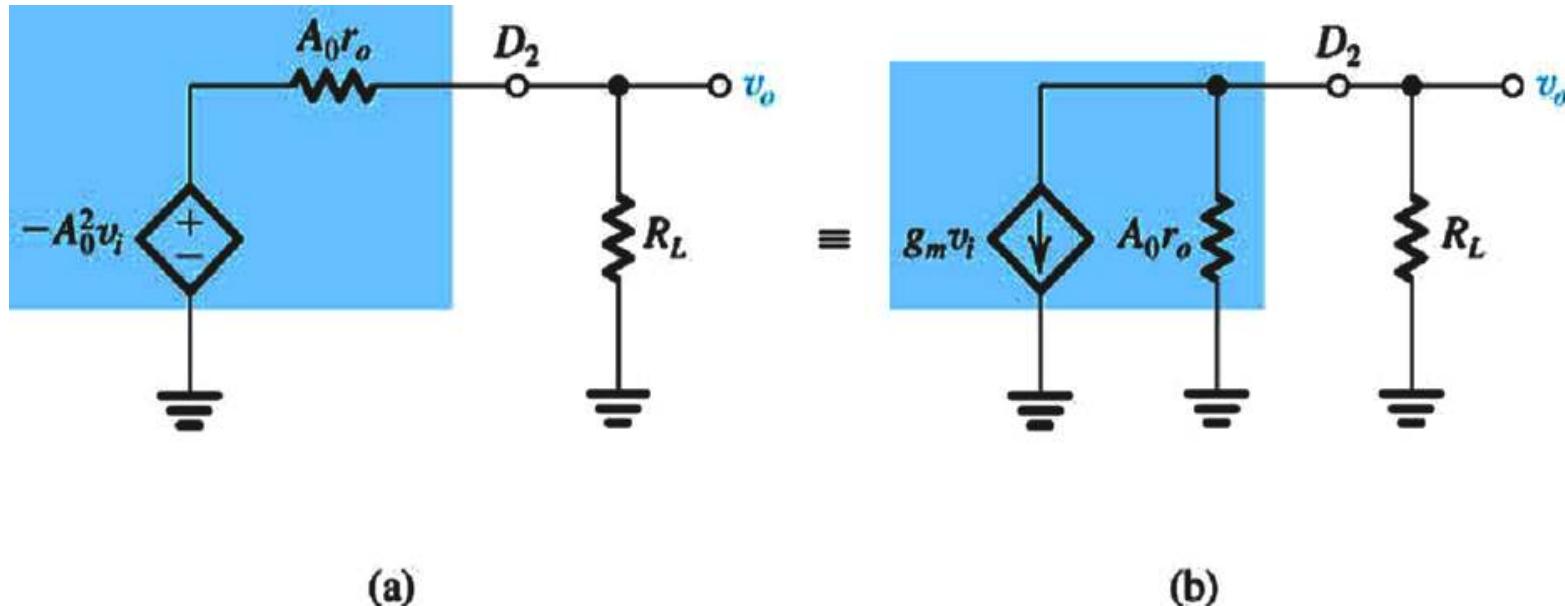$\rightarrow R_L \gg$ 클수록 큰 A_v
 $(R_L = A_0 r_o, A_v = -A_0^2/2)$





캐스코드 증폭기

- 전압이득

$$A_v = -A_0^2 \frac{R_L}{R_L + A_0 r_o}$$

$\rightarrow R_L \gg r_o$ 인 경우 큰 A_v
($R_L = A_0 r_o$, $A_v = -A_0^2/2$)


- CS단의 전압이득

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_o \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_L}{A_0} \right) \right]$$

$R_L = A_0 r_o$ 인 경우

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_o \left(\frac{1}{g_m} + r_o \right) \right]$$
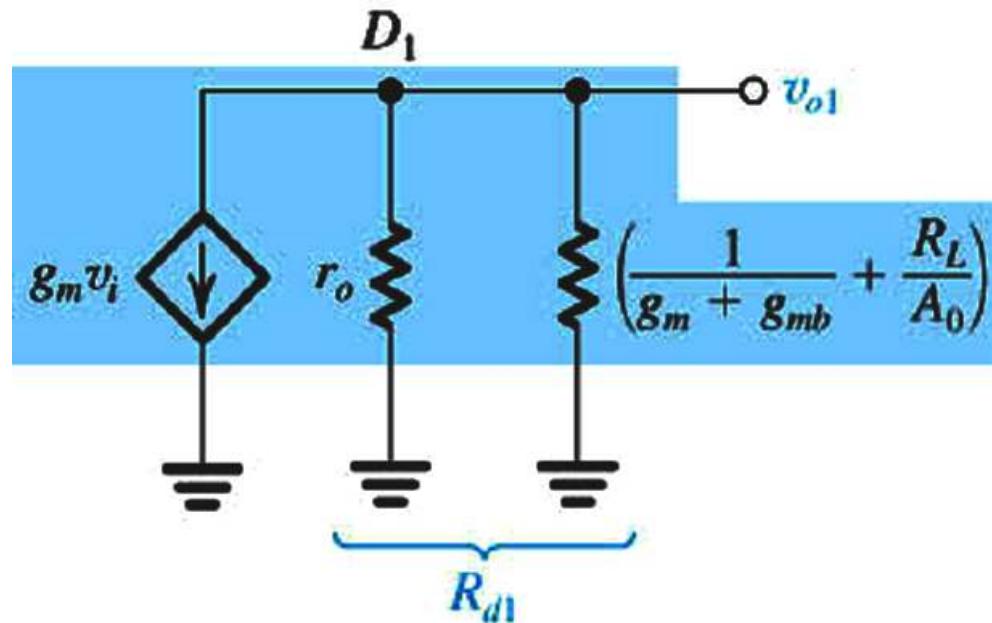
$$\approx -\frac{1}{2} g_m r_o = -\frac{1}{2} A_0$$






캐스코드 증폭기

- 전압이득
- R_L 이 크고, 캐스코드 증폭기가 큰 이득을 가질 때, CS 단이 큰 영향.

CS 단의 이득을 작게 하는 경우, 예를 들어 $R_L = r_o$ 이면

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_{o1} \square \left(\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m} \right) \right] \cong -2 \text{ V/V}$$
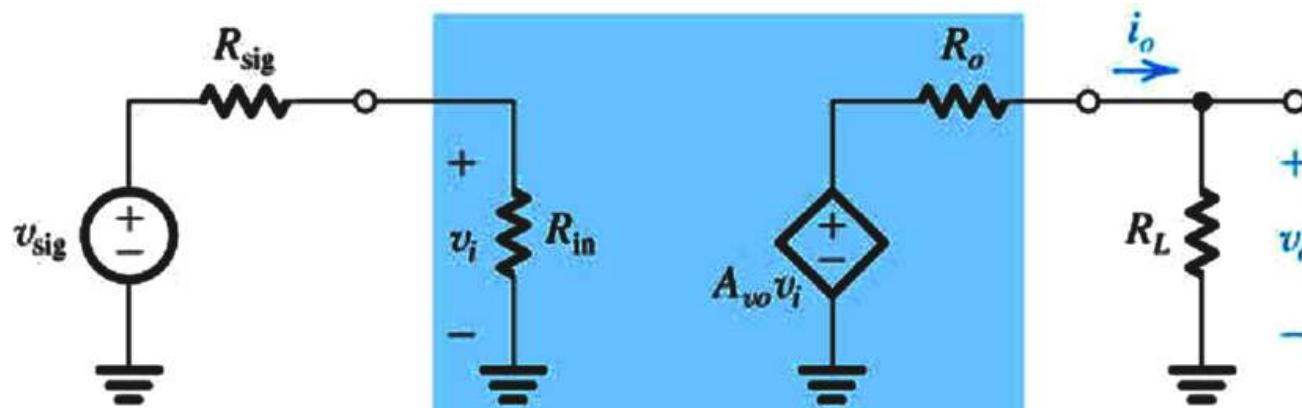
$$A_v = -A_0^2 \frac{r_o}{r_o + A_0 r_o} \cong -A_0$$






캐스코드 증폭기

- 전압이득

$$A_v = -A_0^2 \frac{R_L}{R_L + A_0 r_o}$$

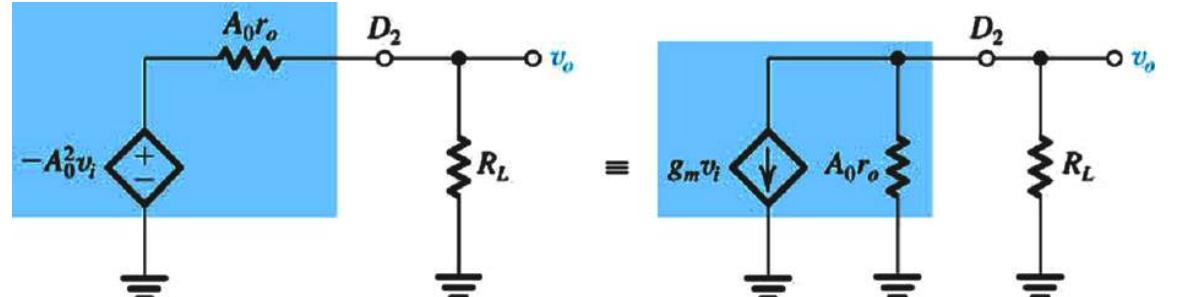$\rightarrow R_L \gg$ 클수록 큰 A_v
($R_L = A_0 r_o$, $A_v = -A_0^2/2$)




- CS단의 전압이득

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_o \square \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_L}{A_0} \right) \right]$$

$R_L = A_0 r_o$ 이면

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_o \square \left(\frac{1}{g_m} + r_o \right) \right]$$
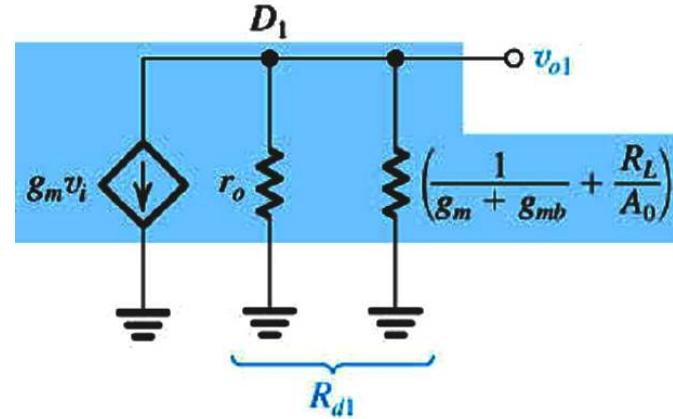
$$\cong -\frac{1}{2} g_m r_o = -\frac{1}{2} A_0$$




- $R_L \ll$ 크고, 캐스코드 증폭기가 큰 이득을 가질 때, CS 단이 큰 영향.

CS 단의 이득을 작게 하는 경우, 예를 들어 $R_L = r_o$ 이면

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_m \left[r_{o1} \square \left(\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m} \right) \right] \cong -2 \text{ V/V}$$
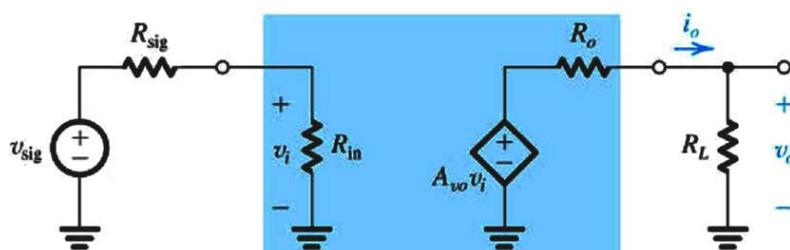
$$A_v = -A_0^2 \frac{r_o}{r_o + A_0 r_o} \cong -A_0$$





캐스코드 증폭기

MOS 캐스코드의 주파수 응답

- 개방회로 시정수를 이용하면

$$R_{gs1} = R_{sig}$$


$$R_{gd1} = (1 + g_m R_{d1}) R_{sig} + R_{d1}$$

$$R_{gs2,db1} = R_{d1}$$

$$R_{gd2,L} = R_L // R_{out}$$

$$\begin{aligned}\tau_H &= C_{gs1} R_{sig} + C_{gd1} [(1 + g_m R_{d1}) R_{sig} + R_{d1}] \\ &\quad + (C_{db1} + C_{gs2}) R_{d1} + (C_L + C_{gd2})(R_L // R_{out})\end{aligned}$$

$$f_H \cong \frac{1}{2\pi\tau_H}$$

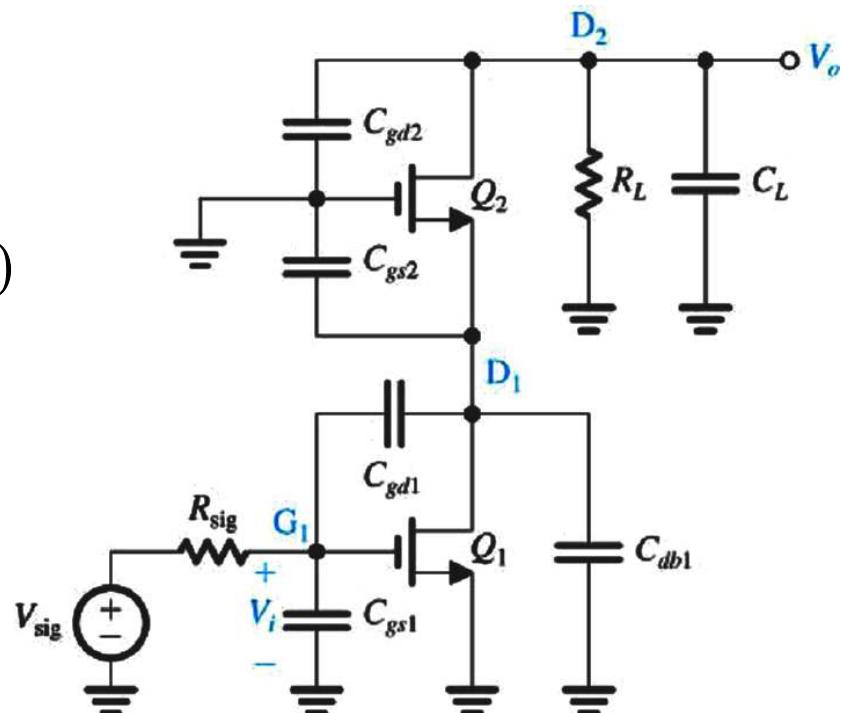



캐스코드 증폭기


MOS 캐스코드의 주파수 응답

- 다음과 같이 정리하면, $R_{sig} \gg g_m R_{d1}$ 인 경우- 첫째 항이 중요.

$$\begin{aligned}\tau_H = & R_{sig} [C_{gs1} + C_{gd1}(1 + g_m R_{d1})] + R_{d1} (C_{gd1} + C_{db1} + C_{gs2}) \\ & + (R_L \parallel R_{out})(C_L + C_{gd2})\end{aligned}$$

- $R_{sig} \ll 1$ 인 경우- 셋째 항이 중요. $R_{sig}=0$ 이고, 둘째 항이 작으면
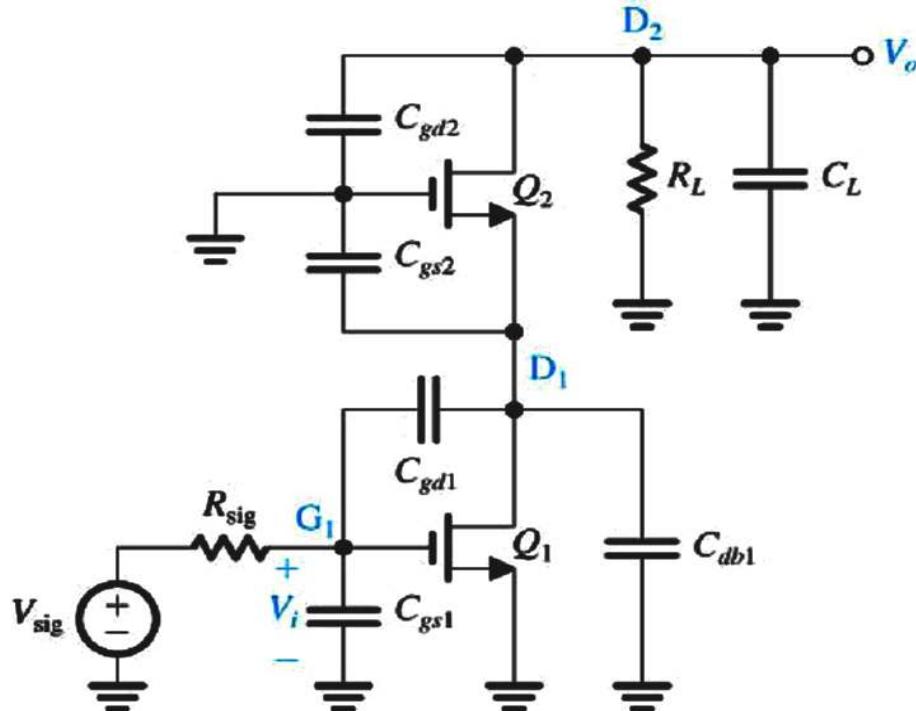
$$\tau_H \approx (C_L + C_{gd2})(R_L \parallel R_{out})$$





캐스코드 증폭기

MOS 캐스코드의 주파수 응답

- 개방회로 시정수를 이용하면

$$R_{gs1} = R_{sig}$$

$$R_{gd1} = (1 + g_{m1} R_{d1}) R_{sig} + R_{d1}$$

$$R_{gs2,db1} = R_{d1}$$

$$R_{gd2,L} = R_L // R_{out}$$

$$\begin{aligned}\tau_H &= C_{gs1} R_{sig} + C_{gd1} [(1 + g_{m1} R_{d1}) R_{sig} + R_{d1}] \\ &\quad + (C_{db1} + C_{gs2}) R_{d1} + (C_L + C_{gd2})(R_L // R_{out})\end{aligned}$$


$$f_H \cong \frac{1}{2\pi\tau_H}$$

- 다음과 같이 정리하면, $R_{sig} \gg 1 + g_{m1} R_{d1}$ 인 경우- 첫째 항이 중요.

$$\begin{aligned}\tau_H &= R_{sig} [C_{gs1} + C_{gd1}(1 + g_{m1} R_{d1})] + R_{d1} (C_{gd1} + C_{db1} + C_{gs2}) \\ &\quad + (R_L // R_{out})(C_L + C_{gd2})\end{aligned}$$

- $R_{sig} \ll 1$ 인 경우- 셋째 항이 중요. $R_{sig}=0$ 이고, 둘째 항이 작으면
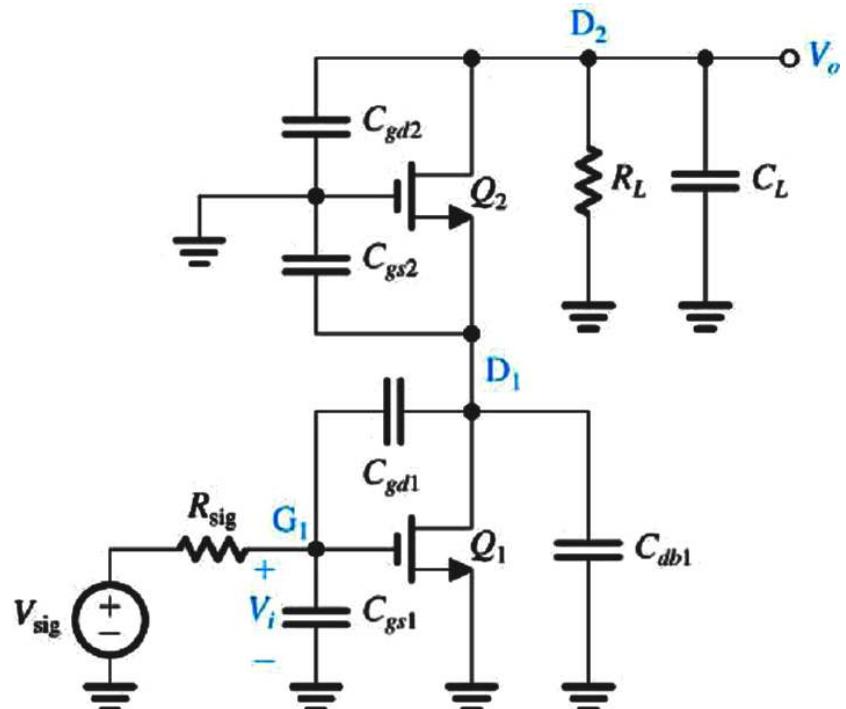
$$\tau_H \cong (C_L + C_{gd2})(R_L // R_{out})$$





캐스코드 증폭기


$$f_H = \frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd2})(R_L \parallel R_{out})}$$

$\rightarrow R_{sig}=0$ 인 CS 증폭기와 같은 식.
단, CS 보다 A_0 만큼 큰 부하저항.
(f_H 감소)

- $R_{sig}=0$ 인 경우, 단위이득 주파수, f_t 동일하면, 이득은 A_0 만큼 증가.

$$f_t \cong \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{C_L + C_{gd2}}$$

Circuit	Common Source	Cascode
	$R'_L = R_L \parallel r_o$	$A_0 r_o$
DC Gain	$-g_m R'_L$	$-A_0 g_m R'_L$
f_{3dB}	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})R'_L}$	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})A_0 R'_L}$
f_t	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$

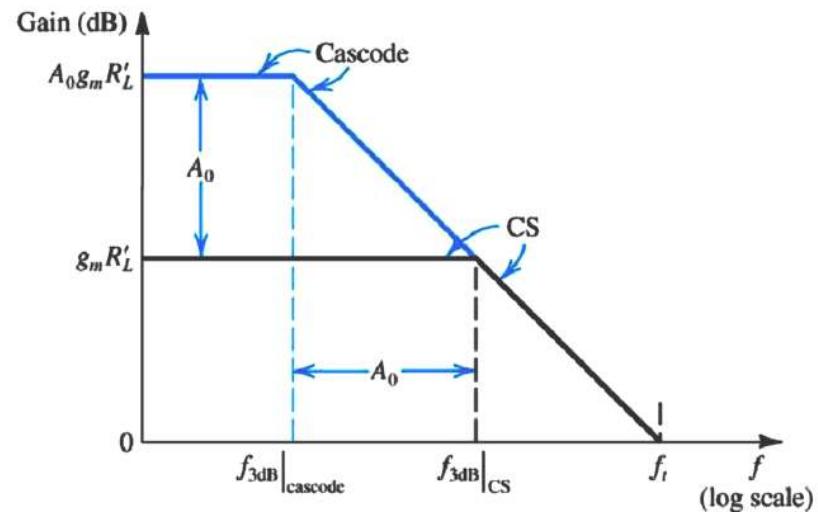



캐스코드 증폭기

Ex 6.12 캐스코드 와 CS 증폭기 비교

$W/L=7.2\mu m/0.36\mu m$, $I_D=100\mu A$, $g_m=1.25mA/V$, $\chi=0.2$, $r_o=20k\Omega$, $C_{gs}=20fF$, $C_{gd}=5fF$, $C_{db}=5fF$, $C_L=5fF$.
 A_v , f_H , $f_t=?$

(a) $R_{sig}=10k\Omega$, CS 증폭기의 $R_L=r_o=20k\Omega$, 캐스코드 증폭기의 $R_L=20k\Omega$.

- CS 증폭기

$$A_0 = g_m r_o = 1.25 \times 20 = 25 \text{V/V}$$

$$A_v = -g_m (R_L \parallel r_o) = -g_m (r_o \parallel r_o) = -\frac{1}{2} A_0 = -12.5 \text{V/V}$$

$$\tau_H = C_{gs} R_{sig} + C_{gd} \left[(1 + g_m R'_L) R_{sig} + R'_L \right] + (C_L + C_{db}) R'_L$$

$$R'_L = r_o \parallel R_L = (r_o \parallel r_o) = 10k\Omega$$

$$\tau_H = 20 \times 10 + 5 \left[(1 + 12.5) 10 + 10 \right] + (5 + 5) 10$$

$$= 200 + 725 + 100 = 1025 \text{ps}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 1025 \times 10^{-12}} = 155 \text{MHz}$$

$$f_t = |A_v| f_H = 12.5 \times 155 = 1.94 \text{GHz}$$





캐스코드 증폭기

Ex 6.12 캐스코드 와 CS 증폭기 비교

$W/L=7.2\mu m/0.36\mu m$, $I_D=100\mu A$, $g_m=1.25mA/V$, $\chi=0.2$, $r_o=20k\Omega$, $C_{gs}=20fF$, $C_{gd}=5fF$, $C_{db}=5fF$, $C_L=5fF$.
 A_v , f_H , $f_t=?$

(a) $R_{sig}=10k\Omega$, CS 증폭기의 $R_L=r_o=20k\Omega$, 캐스코드 증폭기의 $R_L=20k\Omega$.

- 캐스코드 증폭기

$$A_{o1} = g_{m1}r_{o1} = 1.25 \times 20 = 25 \text{ V/V}$$

$$A_{vo2} = 1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2} = 1 + (1.25 + 0.2 \times 1.25) \times 20 \\ = 1 + 1.5 \times 20 = 31 \text{ V/V}$$

$$R_{out1} = r_{o1} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}} = \frac{1}{1.5} + \frac{20}{31} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{d1} = R_{out} \square R_{in2} = 20 \square 1.3 = 1.22 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = r_{o2} + A_{vo2}r_{o1} = 20 + 31 \times 20 = 640 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_{m1}R_{d1} = -1.25 \times 1.22 = -1.5 \text{ V/V}$$

$$A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = -25 \times 31 \times \frac{20}{640 + 20} = -23.5 \text{ V/V}$$

$$\tau_H = R_{sig} [C_{gs1} + C_{gd1}(1 + g_{m1}R_{d1})] + R_{d1}(C_{gd1} + C_{db1} + C_{gs2}) \\ + (R_L \square R_{out})(C_L + C_{db2} + C_{gd2})$$

$$\tau_H = 10 [20 + 5(1 + 1.5)] + 1.22(5 + 5 + 20) \\ + (20 \square 640)(5 + 5 + 5)$$

$$= 325 + 36.6 + 290.9 = 653 \text{ ps}$$





캐스코드 증폭기

Ex 6.12 캐스코드 와 CS 증폭기 비교

$W/L=7.2\mu m/0.36\mu m$, $I_D=100\mu A$, $g_m=1.25mA/V$, $\chi=0.2$, $r_o=20k\Omega$, $C_{gs}=20fF$, $C_{gd}=5fF$, $C_{db}=5fF$, $C_L=5fF$.
 A_v , f_H , $f_t=?$

(a) $R_{sig}=10k\Omega$, CS 증폭기의 $R_L=r_o=20k\Omega$, 캐스코드 증폭기의 $R_L=20k\Omega$.

- CS 증폭기

$$A_0 = g_m r_o = 1.25 \times 20 = 25 \text{V/V}$$

$$A_v = -g_m (R_L \parallel r_o) = -g_m (r_o \parallel r_o) = -\frac{1}{2} A_0 = -12.5 \text{V/V}$$

$$\tau_H = C_{gs} R_{sig} + C_{gd} \left[(1 + g_m R'_L) R_{sig} + R'_L \right] + (C_L + C_{db}) R'_L$$

$$R'_L = r_o \parallel R_L = (r_o \parallel r_o) = 10k\Omega$$

$$\tau_H = 20 \times 10 + 5 \left[(1 + 12.5) 10 + 10 \right] + (5 + 5) 10$$

$$= 200 + 725 + 100 = 1025 \text{ps}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 1025 \times 10^{-12}} = 155 \text{MHz}$$

$$f_t = |A_v| f_H = 12.5 \times 155 = 1.94 \text{GHz}$$

- 캐스코드 증폭기

$$A_{01} = g_{m1} r_{o1} = 1.25 \times 20 = 25 \text{V/V}$$

$$A_{vo2} = 1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2} = 1 + (1.25 + 0.2 \times 1.25) \times 20$$

$$= 1 + 1.5 \times 20 = 31 \text{V/V}$$

$$R_{out1} = r_{o1} = 20k\Omega$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}} = \frac{1}{1.5} + \frac{20}{31} = 1.3k\Omega$$

$$R_{d1} = R_{out} \parallel R_{in2} = 20 \parallel 1.3 = 1.22k\Omega$$

$$R_{out} = r_{o2} + A_{vo2} r_{o1} = 20 + 31 \times 20 = 640k\Omega$$

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = -g_{m1} R_{d1} = -1.25 \times 1.22 = -1.5 \text{V/V}$$

$$A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = -25 \times 31 \times \frac{20}{640 + 20} = -23.5 \text{V/V}$$

$$\begin{aligned} \tau_H &= R_{sig} \left[C_{gs1} + C_{gd1} (1 + g_{m1} R_{d1}) \right] + R_{d1} (C_{gd1} + C_{db1} + C_{gs2}) \\ &\quad + (R_L \parallel R_{out}) (C_L + C_{db2} + C_{gd2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau_H &= 10 \left[20 + 5(1 + 1.5) \right] + 1.22(5 + 5 + 20) \\ &\quad + (20 \parallel 640)(5 + 5 + 5) \\ &= 325 + 36.6 + 290.9 = 653 \text{ps} \end{aligned}$$





캐스코드 증폭기

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 653 \times 10^{-12}} = 244 \text{ MHz}$$

$$f_t = 23.5 \times 244 = 5.73 \text{ GHz} \quad \rightarrow \text{캐스코딩은 } f_t \text{를 3배 증가}$$

(b) $R_{sig}=0k\Omega$, 단, CS 보다 A_0 만큼 큰 부하저항.

- CS 증폭기

$$A_v = -12.5 \text{ V/V}$$

$$\tau_H = (C_{gd} + C_L + C_{db}) R_L$$

$$= (5 + 5 + 5) 10 = 150 \text{ ps}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 150 \times 10^{-12}} = 1.06 \text{ GHz}$$

$$f_t = 12.5 \times 1.06 = 13.3 \text{ GHz}$$



캐스코드 증폭기

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 653 \times 10^{-12}} = 244 \text{ MHz}$$

$$f_t = 23.5 \times 244 = 5.73 \text{ GHz} \quad \rightarrow \text{캐스코딩은 } f_t \text{를 3배 증가}$$

(b) $R_{sig}=0k\Omega$, 단, CS 보다 A_0 만큼 큰 부하저항.

- CS 증폭기

$$A_v = -12.5 \text{ V/V}$$

$$\begin{aligned}\tau_H &= (C_{gd} + C_L + C_{db}) R_L \\ &= (5 + 5 + 5) 10 = 150 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 150 \times 10^{-12}} = 1.06 \text{ GHz}$$

$$f_t = 12.5 \times 1.06 = 13.3 \text{ GHz}$$

$$\begin{aligned}\tau_H &= R_{d1} (C_{gd1} + C_{db1} + C_{gs2}) + (R_L \square R_{out}) (C_L + C_{gd2} + C_{db2}) \\ &= 10.3(5+5+20) + (640 \square 640)(5+5+5) \\ &= 309 + 4800 = 5109 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 5109 \times 10^{-12}} = 31.2 \text{ MHz}$$

$$f_t = 388 \times 31.2 = 12.1 \text{ GHz}$$

- 캐스코드 증폭기

$$A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$= -25 \times 31 \times \frac{640}{640 + 640} = -388 \text{ V/V}$$

$$R_{in2} = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} + \frac{R_L}{A_{vo2}} = \frac{1}{1.5} + \frac{640}{31} = 21.3 \text{ k}\Omega$$

\rightarrow 캐스코딩은 dc 0이득 증가. f_t 일정.

$$R_{d1} = 21.3 \square 20 = 10.3 \text{ k}\Omega$$



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

소스저항이 있는 CS 증폭기


- 출력 저항

$$R_{out} = r_o + [1 + (g_m + g_{mb})r_o] R_s$$


$(g_m + g_{mb})r_o \gg 10$ 이므로

$$R_{out} \approx r_o [1 + (g_m + g_{mb})]$$

$\rightarrow R_s \ll R_{out}$ 증가

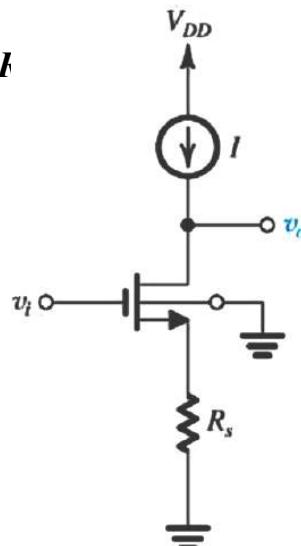

(a)

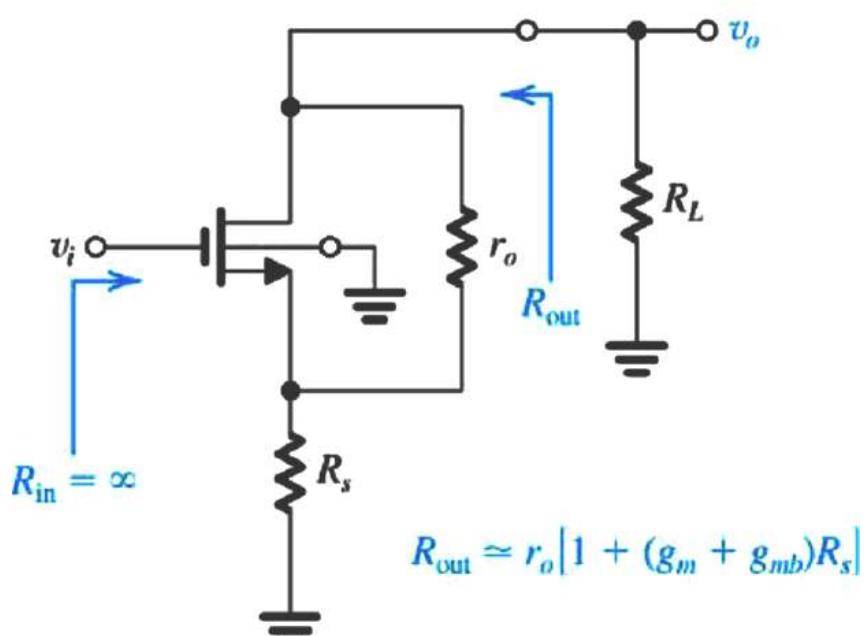



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

소스저항이 있는 CS 증폭기


- 개방회로 전압이득

$$i = g_m v_{gs}$$

$$v_o = -ir_o = -g_m r_o v_{gs} = -g_m r_o v_i$$

$$A_{vo} = -g_m r_o = -A_0$$

→ R_s 는 A_{vo} 에 영향주지 않음.

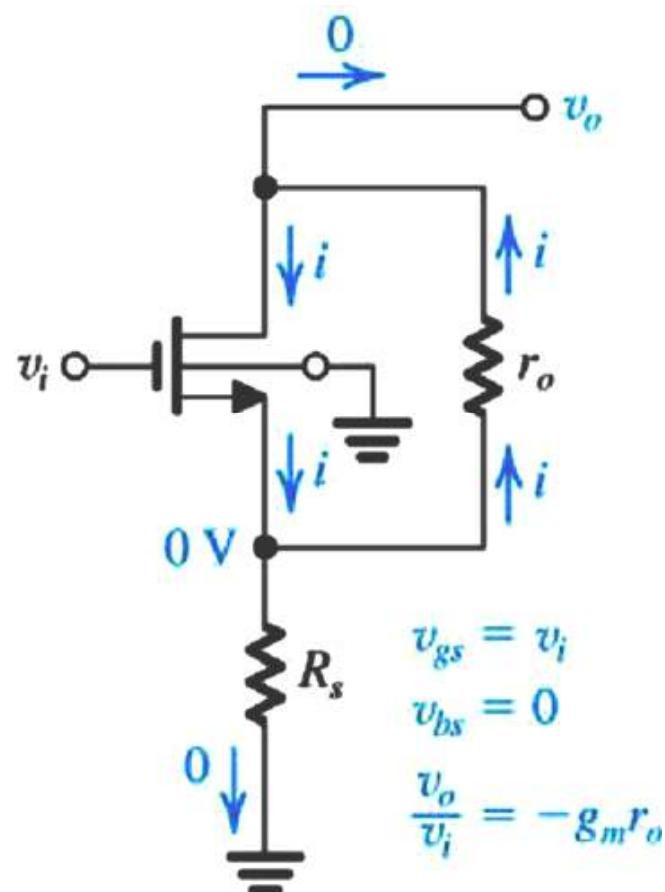



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

- 단락회로 트랜스컨덕턴스

$$G_m = \frac{|A_{vo}|}{R_{out}} = \frac{g_m r_o}{r_o [1 + (g_m + g_{mb}) R_s]}$$

$$G_m = \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s}$$

→ R_s 는 G_m 감소.

- 전압이득

$$A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} = -A_0 \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

→ R_s 는 R_{out} 증가시키고 A_v 감소.



- 증폭기의 선형성($v_{gs} \ll 2V_{OV}$ 일 때)

$$\frac{v_{gs}}{v_i} \cong \frac{1}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s} \frac{R_L \square R_{out}}{R_L \square r_o}^{**}$$

$r_o \gg R_L$ 일 때

$$\frac{v_{gs}}{v_i} \cong \frac{1}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s}$$

→ R_s 는 v_{gs} 조절하여 선형성 증가.

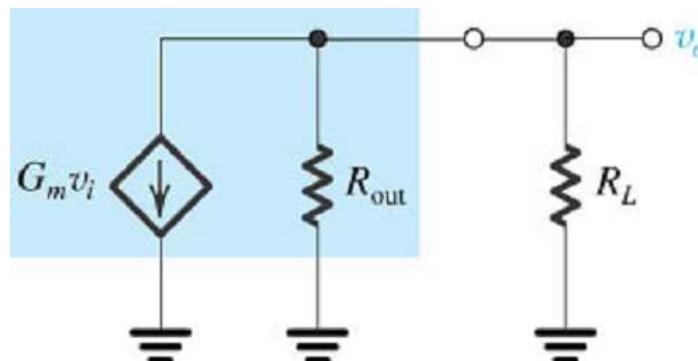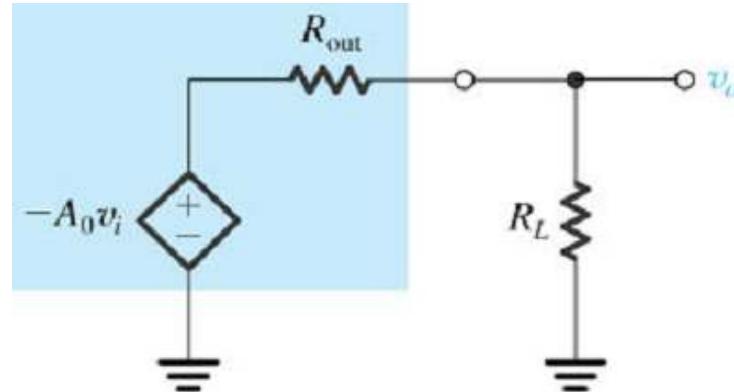

$$G_m \cong \frac{g_m}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s}$$



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

주파수 응답


- R_s 는 대역폭 증가

$$R_{gd} = R_{sig} \left(1 + G_m R'_L \right) + R'_L, R'_L = R_L \square R_{out}$$

$$R_{C_L} = R_L \square R_{out} = R'_L$$

$$R_{gs} \cong \frac{R_{sig} + R_s}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s \left(\frac{r_o}{r_o + R_L} \right)} \quad **$$
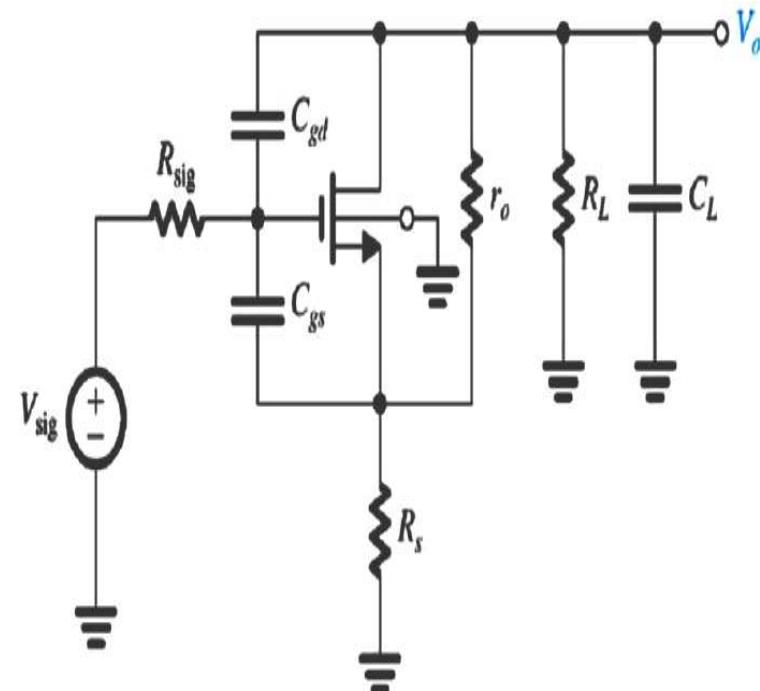
$$\tau_H = C_{gs} R_{gs} + C_{gd} R_{gd} + C_L R_{C_L}$$



(a)





소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

주파수 응답

- R_{sig} 가 클 경우, 밀러 효과에 의해 $C_{gd}R_{gd}$ 가 dominant

$$\tau_H \cong C_{gd} R_{gd}$$

$$f_H \cong \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{gd}}$$


R_s 증가 $\rightarrow R_{gd}$ 감소, f_H 증가, A_M 감소

- $G_m R'_L \gg 1$, $G_m R_{sig} \gg 1$ 로 가정하면

$$R_{gd} \cong G_m R'_L R_{sig} = |A_M| R_{sig}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{sig} |A_M|}$$

$$f_t = |A_M| f_H = \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{sig}}$$

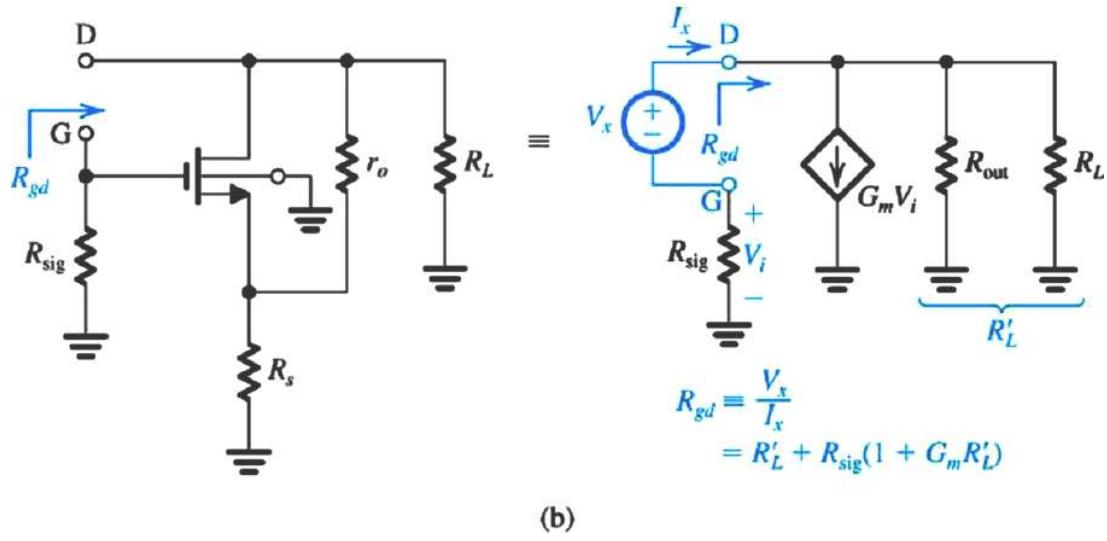



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

주파수 응답

- R_s 는 대역폭 증가

$$R_{gd} = R_{sig} \left(1 + G_m R'_L \right) + R'_L, \quad R'_L = R_L \square R_{out}$$

$$R_{C_L} = R_L \square R_{out} = R'_L$$

$$R_{gs} \cong \frac{R_{sig} + R_s}{1 + (g_m + g_{mb}) R_s \left(\frac{r_o}{r_o + R_L} \right)} \quad **$$

$$\tau_H = C_{gs} R_{gs} + C_{gd} R_{gd} + C_L R_{C_L}$$

- R_{sig} 가 클 경우, 밀러 효과에 의해 $C_{gd} R_{gd}$ 가 dominant

$$\tau_H \cong C_{gd} R_{gd}$$

$$f_H \cong \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{gd}}$$


R_s 증가 $\rightarrow R_{gd}$ 감소, f_H 증가, A_M 감소

- $G_m R'_L \gg 1$, $G_m R_{sig} \gg 1$ 로 가정하면


$$R_{gd} \cong G_m R'_L R_{sig} = |A_M| R_{sig}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{sig} |A_M|}$$

$$f_t = |A_M| f_H = \frac{1}{2\pi C_{gd} R_{sig}}$$

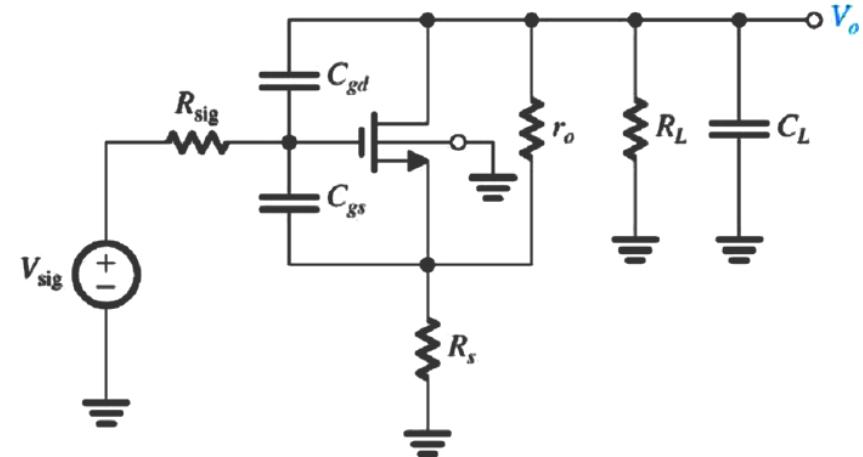

(a)

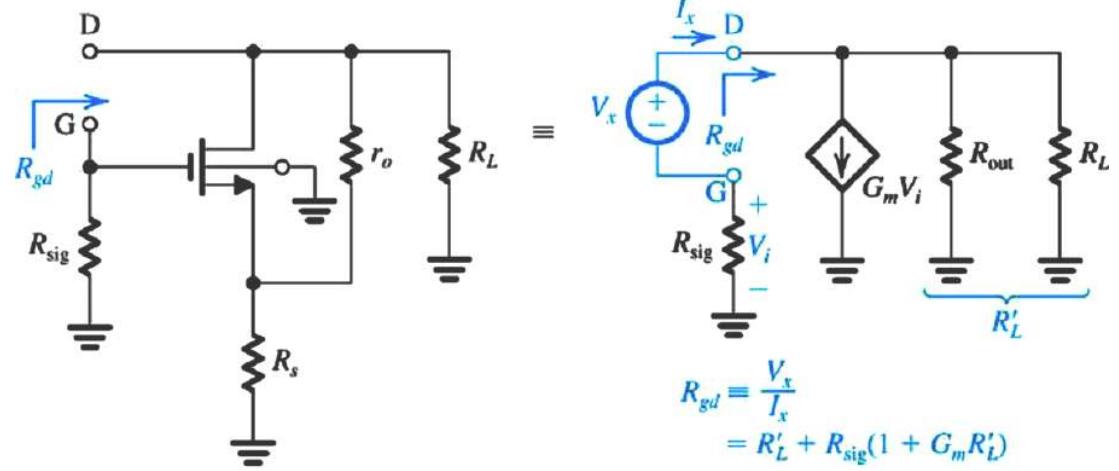

(b)

$$R_{gd} = \frac{V_x}{I_x} = R'_L + R_{sig}(1 + G_m R'_L)$$



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

이미터저항이 있는 CE 증폭기

- 출력전압


$$v_o = \left[(1-\alpha)i - \frac{v_i - ir_e}{R_e} \right] R_L$$

$$v_o = (v_i - ir_e) - r_o \left[i - \frac{v_i - ir_e}{R_e} \right]$$


- 입력저항

$$R_{in} = \frac{v_i}{i / (\beta + 1)}$$
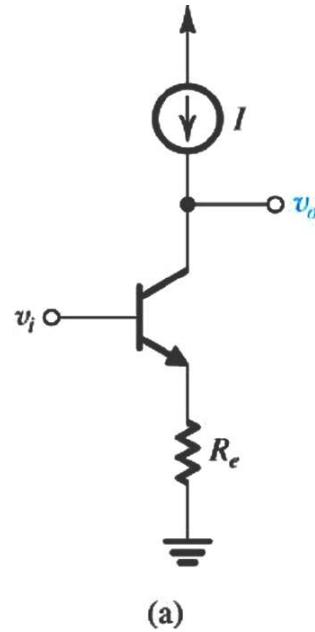
$$= (\beta + 1)r_e + (\beta + 1)R_e \frac{r_o + R_L / (\beta + 1)}{r_o + R_L + R_e}$$



(a)

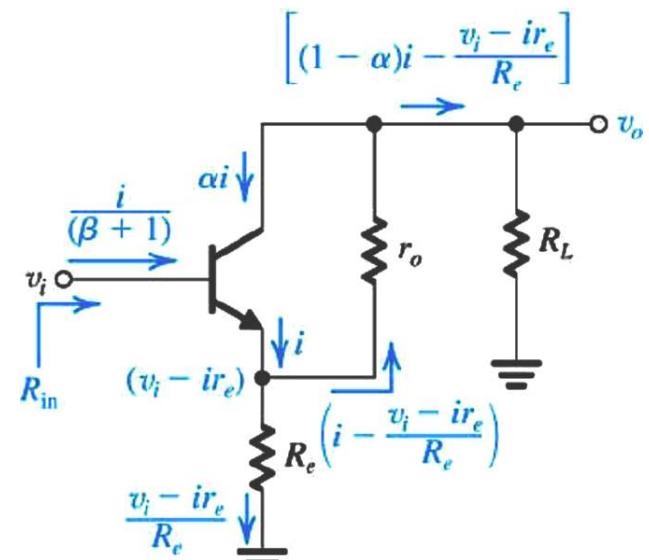

(b)



소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

이미터저항이 있는 CE 증폭기

- $R_L/(1+\beta) \ll r_o$, $R_e \ll r_o$ 이므로,

$$R_{in} \cong (\beta+1)r_e + (\beta+1)R_e \frac{1}{1+R_L/r_o}$$

→ r_o 가 존재하면 R_L 이 증가함에 따라 R_e 의 영향 감소

- 개방회로 전압이득

$$A_{vo} \cong -g_m r_o$$

- 출력저항

$$R_o \cong r_o (1 + g_m R'_e), \quad R'_e = R_e // r_\pi$$


$$R_o \cong r_o (1 + g_m R_e)$$

- 단락회로 트랜스컨덕턴스

$$G_m = -\frac{A_{vo}}{R_o}$$

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_e}$$

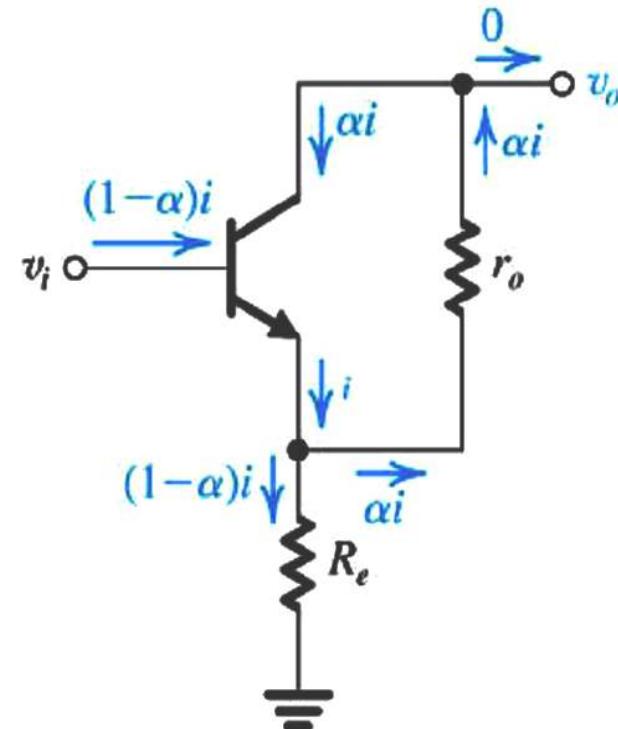* $R_e \rightarrow$ 밀러 효과의 영향 감소. 대역폭 증가. 선형성 증가





소스(이미터)저항이 있는 CS/CE 증폭기

이미터저항이 있는 CE 증폭기

- 출력전압

$$v_o = \left[(1-\alpha)i - \frac{v_i - ir_e}{R_e} \right] R_L$$

$$v_o = (v_i - ir_e) - r_o \left[i - \frac{v_i - ir_e}{R_e} \right]$$

- 입력저항

$$R_{in} = \frac{v_i}{i / (\beta + 1)}$$

$$= (\beta + 1)r_e + (\beta + 1)R_e \frac{r_o + R_L / (\beta + 1)}{r_o + R_L + R_e}$$

- $R_L / (1+\beta) \ll r_o, R_e \ll r_o$ 이므로,

$$R_{in} \cong (\beta + 1)r_e + (\beta + 1)R_e \frac{1}{1 + R_L / r_o}$$

→ r_o 가 존재하면 R_L 이 증가함에 따라 R_e 의 영향 감소


- 개방회로 전압이득

$$A_{vo} \cong -g_m r_o$$



- 출력저항

$$R_o \cong r_o (1 + g_m R'_e), \quad R'_e = R_e // r_\pi$$

$$R_o \cong r_o (1 + g_m R_e)$$

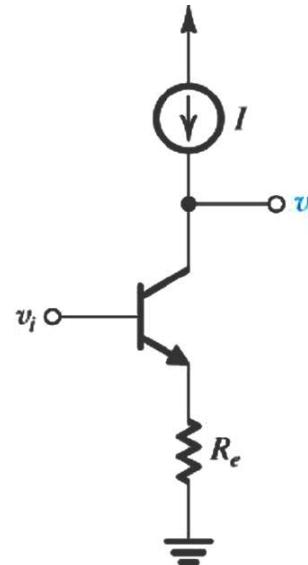

(a)

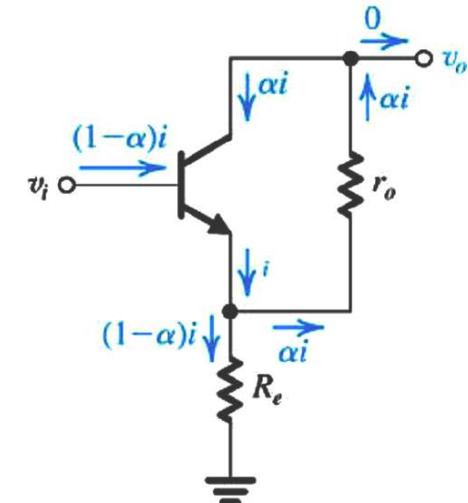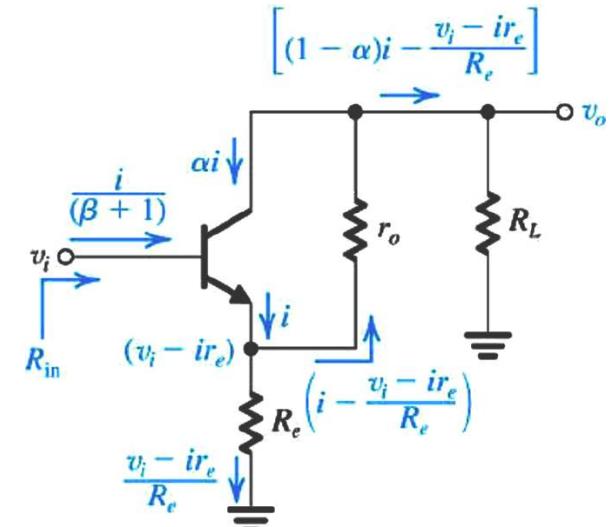

- 단락회로 트랜스컨덕턴스

$$G_m = -\frac{A_{vo}}{R_o}$$

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_e}$$

* $R_e \rightarrow$ 밀러 효과의 영향 감소. 대역폭 증가. 선형성 증가

